

Conception d'un appareil audionumérique portable avec connectivité radio

Travail de Bachelor

Département TIN

Filière Génie Électrique

Orientation Électronique embarquée et Mécatronique

Yann Dos Santos

15 juillet 2026

Supervisé par :
Prof. M. Tognolini (HEIG-VD)

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après **TB**) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'École.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD
Le Chef du Département

Yverdon-les-Bains, le 15 juillet 2026

Authentification

Je soussigné, Yann Dos Santos, atteste par la présente avoir réalisé seul ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Yann Dos Santos

A handwritten signature in black ink that reads "Yann Dos Santos". The script is cursive and fluid, with the first name "Yann" and last name "Dos Santos" clearly legible.

Yverdon-les-Bains, le 15 juillet 2026

Préface

Ce rapport présente mon travail de Bachelor réalisé à la HEIG-VD : la conception d'un lecteur audio portable, du schéma électronique au firmware.

J'ai choisi ce sujet parce qu'il touche à plusieurs domaines généralement traités de manière distincte au cours de la formation : l'électronique analogique et numérique, l'alimentation, le routage d'une carte multicouche et le logiciel embarqué. L'enjeu principal réside dans la gestion des interfaces entre ces parties, où s'est concentrée la majorité des difficultés.

Au-delà du cadre académique, ce projet est avant tout personnel. Mon objectif n'était pas seulement de produire une étude ou une démonstration de principe, mais d'aboutir à un appareil réel : une carte fabriquée, assemblée et fonctionnelle, que l'on peut tenir en main et utiliser. Cette contrainte de concret a guidé l'ensemble des décisions, du choix des composants jusqu'à l'organisation du firmware. Elle impose une rigueur particulière, car un appareil destiné à fonctionner ne tolère pas les approximations qu'une simple maquette pourrait admettre.

Le document suppose des bases en électronique et en systèmes embarqués. Je me suis attaché à justifier les choix de conception plutôt qu'à seulement les énoncer. Les difficultés rencontrées et les solutions retenues y occupent une place importante.

Remerciements

Merci à Monsieur Maurizio Tognolini pour avoir accepté de me suivre le long de ce projet.

Merci à mon ami Sébastien Deriaz pour son aide lors de la conception du boîtier, de ses conseils et soutient.

Merci à Monsieur Pascal Zosso pour toute l'aide qu'il m'aura fourni tout au long du travail.

Merci à Monsieur Simont De Montmollin pour l'aide lors de la commande de PCB et pour trouver des solutions.

Merci au doyen Monsieur Marc Kunze d'avoir accepté le financement de mon travail de bachelor.

Merci à Monsieur Claude Guinchard pour la vérification et revue de mon layout.

Résumé

Le résumé du projet doit être rédigé en premier lieu dans la langue principale du document. Il s'agit d'un élément essentiel, visant à fournir une synthèse claire, concise et informative du contenu du travail. Sa longueur idéale se situe entre 150 et 300 mots. Il se présente généralement sous la forme d'un seul paragraphe, sans mise en forme particulière ; pas de listes, de citations ou de références bibliographiques. Le résumé doit être rédigé de manière objective et factuelle, en employant soit le présent – pour énoncer des faits généraux et des résultats établis – soit le passé : pour décrire les démarches entreprises et les résultats obtenus. L'usage du futur est à proscrire, car le projet est considéré comme terminé et aucun résultat à venir ne doit être évoqué. Son objectif principal est de résumer efficacement le travail effectué, en mettant en avant le contexte et les objectifs du projet ; la méthodologie ou les approches utilisées ; les résultats principaux obtenus ; ainsi que les conclusions ou recommandations majeures. Ce résumé, appelé *abstract* en anglais, doit rester neutre et sans opinion personnelle. Il doit permettre au lecteur, même sans lire l'intégralité du document, de saisir rapidement la portée, les enjeux et les apports du travail réalisé.

*
**

The project abstract must be written first in the document's main language. It is an essential element, intended to provide a clear, concise, and informative summary of the work's content. Its ideal length is between 150 and 300 words. It is generally presented as a single paragraph, without any special formatting ; no lists, citations, or bibliographic references. The abstract should be written in an objective and factual manner, using either the present tense – to state general facts and established results – or the past tense : to describe the steps taken and the results obtained. The use of the future tense is prohibited, as the project is considered complete and no forthcoming results should be mentioned. Its main objective is to effectively summarize the work carried out, highlighting the context and objectives of the project ; the methodology or approaches used ; the main results obtained ; and the key conclusions or recommendations. This abstract must remain neutral and free of personal opinion. It should allow the reader, even without reading the entire document, to quickly grasp the scope, challenges, and contributions of the work presented.

Table des matières

Préambule	i
Authentification	iii
Préface	v
Remerciements	vii
Résumé	ix
1 Introduction	1
1.1 Contexte	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	2
1.4 Méthodologie	2
2 État de l’art	3
2.1 Travaux existants	3
2.1.1 Évolution du lecteur audio portable	3
2.1.2 Le marché actuel	3
2.1.3 Positionnement du projet	4
2.2 Technologies et méthodes existantes	4
2.2.1 Architecture de calcul	4
2.2.2 Chaîne audio	4
2.2.3 Connectivité	5
2.2.4 Énergie et stockage	5
2.2.5 Synthèse comparative	5
3 Analyse et spécifications	7
3.1 Cahier des charges	7
3.1.1 Exigences minimales	7
3.1.2 Objectifs supplémentaires	8
3.2 Spécifications techniques	8
3.3 Analyse fonctionnelle matérielle	9
3.3.1 Niveau 0 : diagramme de contexte	9
3.3.2 Niveau 1 : décomposition interne	10
4 Conception matérielle	11
4.1 Choix des composants	11
4.1.1 Micro-contrôleur	12

TABLE DES MATIÈRES

4.1.2	Écran	13
4.1.3	Convertisseur numérique-analogique, DAC	14
4.1.4	Amplificateur audio	16
4.1.5	Expansur d'entrées-sorties	17
4.1.6	Régulateur de tension	18
4.1.7	Superviseur de tension	21
4.1.8	Batterie	22
4.1.9	USB Splitter	22
4.1.10	Chargeur de batterie	23
4.1.11	Jauge de batterie	24
4.1.12	Pont USB-UART	26
4.1.13	Potentiomètre de volume	27
4.2	Schéma électrique	28
4.2.1	Audio filaire	28
4.3	Layout du PCB	29
4.4	Design du boîtier	30
5	Conception logicielle	31
5.1	Architecture générale	31
5.1.1	Modèle d'exécution	32
5.1.2	Validation	33
5.2	Chaîne audio filaire	35
5.2.1	Bus et format des échantillons	35
5.2.2	Génération des horloges	36
5.2.3	Tampons de transfert	37
5.2.4	Volume et séquençement	37
5.2.5	Validation	38
5.3	Transport de l'audio	38
5.3.1	Source de données et indexation	39
5.3.2	Décodage et représentation interne	39
5.3.3	Pipeline audio	40
5.3.4	Orchestration de la lecture	40
5.3.5	Validation	41
5.4	soft BT	41
5.5	soft power	41
6	Résultats et validation	43
6.1	Méthodologie de test	43
6.2	Présentation des résultats	43
6.3	Discussion des résultats	43
7	Travail restant et perspectives	45
8	Conclusion	47
	Appendices	55
A	C'est quoi une annexe ?	55
A.1	Contenu des annexes	55
A.2	Rôle et importance des annexes	55
A.3	Volume des annexes	55

TABLE DES MATIÈRES

B Utilisation de l’intelligence artificielle (IA)	57
Utilisation de l’intelligence artificielle	57
C Coefficients d’horloge du PCM5242	59
D Campagne d’endurance du firmware	61
E Mesure de consommation de l’ESP32	63
E.1 Justification de la mesure	63
E.2 Banc de mesure	63
E.3 Résultats	63
F Protocole de test et de validation matérielle	67
F.1 Contrôles avant mise sous tension	68
F.2 Mise sous tension et alimentations	70
F.3 Démarrage, EN et strapping	72
F.4 USB, pont UART et programmation	73
F.5 Bus I ² C — détection des périphériques	74
F.6 Expansur GPIO PI4IOE5V9554	75
F.7 Jauge de carburant MAX17260	76
F.8 Chargeur MAX77757	77
F.9 Potentiomètre de volume	77
F.10 Affichage OLED SSD1333	78
F.11 Carte microSD	78
F.12 Chaîne audio, bus I ² S	79
F.13 Chaîne audio — analogique	80
F.14 Audio Bluetooth (A2DP)	81
F.15 Tests fonctionnels et intégration	82
F.16 Caractérisation audio à l’analyseur (Audio Precision)	83

Table des figures

3.1	Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 0	9
3.2	Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 1	10
5.1	Architecture logicielle en couches. Les traits pleins représentent les dépendances de compilation. Le module <code>main</code> est le seul autorisé à toucher toutes les couches.	32
5.2	Charge processeur de chaque cœur au cours de la campagne d'endurance. Le fond indique le régime en cours, du repos aux différents formats décodés en sortie filaire jusqu'au streaming Bluetooth. Les paliers de la charge du cœur 1 suivent l'effort de décodage tandis que la charge de la pile Bluetooth reste confinée au cœur 0. .	35
5.3	Arbre d'horloge interne du PCM5242. La boucle à verrouillage de phase porte l'horloge de bit à un oscillateur valant 2048 fois la fréquence d'échantillonnage, dont dérivent l'horloge du cœur numérique et celle du modulateur, cette dernière alimentant à son tour le filtre de sur-échantillonnage et la pompe de charge. . . .	36
D.1	Tas interne libre au cours de la campagne d'endurance. Le fond reprend le code couleur des régimes de la figure 5.2. Le niveau ne décroît pas dans la durée, ce qui écarte toute fuite mémoire.	62
E.1	Mesure de courant – ESP32-DevKitC – vue d'ensemble de la mesure	64
E.2	Mesure de courant – ESP32-DevKitC – comparaison des deux régimes	64
E.3	Mesure de courant – ESP32-DevKitC – détail du régime de transmission	65

Liste des tableaux

2.1	Positionnement du projet par rapport aux solutions existantes.	5
3.1	Spécifications techniques minimales	8
4.1	Comparaison des convertisseurs numérique-analogique candidats	15
4.2	Comparaison des amplificateurs casque candidats	16
4.3	Comparaison des expandeurs d'entrées-sorties candidats	17
4.4	Bilan de consommation sur le rail 3,3 V	18
4.5	Comparaison des convertisseurs buck candidats	20
4.6	Comparaison des chargeurs de batterie candidats	23
4.7	Comparaison des jauges de batterie candidates	25
5.1	Tâches FreeRTOS permanentes du firmware. Les piles indiquées sont les tailles allouées à la création.	33
5.2	Occupation maximale des piles relevée sur 3 h 34 de fonctionnement continu. La marge minimale est le plus petit espace de pile resté libre à un instant quelconque de la campagne.	34
B.1	Utilisation des modèles d'IA	57
C.1	Coefficients d'horloge du PCM5242 par fréquence d'échantillonnage	59
D.1	Charge processeur moyenne par régime, en pour-cent du temps de chaque cœur. La charge du cœur inclut, en plus des tâches détaillées, les tâches système résiduelles restant sous 1 %. La charge de la tâche audio suit le format décodé et la pile Bluetooth reste confinée au cœur 0.	62
E.1	Récapitulatif de la consommation mesurée du DevKit ESP32	65
F.1	Inspection visuelle et contrôles à l'ohmmètre (carte hors tension).	68
F.2	Alimentations et gestion d'énergie (sous tension, alimentation à courant limité). .	70
F.3	Reset, strapping et démarrage du module ESP32-WROVER-E.	72
F.4	Pont CP2102N, multiplexeur TC7USB40MU et flash programme.	73
F.5	Détection des périphériques sur le bus I ² C.	74
F.6	Contrôle des sorties et entrées de l'expandeur.	75
F.7	Lecture des registres de la jauge.	76
F.8	État de charge et limites.	77
F.9	Lecture du potentiomètre de volume.	77
F.10	Initialisation et rendu de l'écran.	78
F.11	Montage du système de fichiers et accès aux données.	78
F.12	Signaux d'horloge et de données I ² S (MP3 à 44,1 kHz, 16 bits).	79

LISTE DES TABLEAUX

F.13 Remontée du signal le long de la chaîne (DAC $\rightarrow$ RC $\rightarrow$ ampli $\rightarrow$ jack), signal de test 1 kHz.	80
F.14 Liaison A2DP et contrôle AVRCP.	81
F.15 Essais bout en bout et tenue en fonctionnement.	82
F.16 Mesures audio à l'Audio Precision.	83

Liste des codes sources

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

Ce travail de Bachelor, réalisé à la HEIG-VD, porte sur la conception complète d'un lecteur audio portable, depuis le schéma électronique et le routage de la carte jusqu'au firmware embarqué. Le sujet a été choisi librement : il ne répond pas à une commande industrielle, mais à la volonté de mener un projet d'ingénierie de bout en bout et d'aboutir à un appareil réel, fabriqué et fonctionnel.

Le lecteur audio dédié a largement disparu du marché grand public, absorbé par le smartphone. Il subsiste néanmoins dans des usages où la séparation des fonctions garde un intérêt : autonomie consacrée à la seule lecture, absence de distractions, ou simple préférence pour un objet matériel dédié. C'est dans cette logique que s'inscrit l'appareil développé ici, conçu comme un objet autonome et compact plutôt que comme une alternative au téléphone.

1.2 Problématique

Concevoir un lecteur audio portable ne se résume pas à assembler des blocs fonctionnels connus. La difficulté tient à leur intégration simultanée dans un objet compact, autonome et fonctionnel, sous des contraintes qui s'opposent fréquemment.

La qualité audio exige une chaîne analogique à faible bruit, alors que la connectivité sans fil introduit des émissions RF (Bluetooth) à proximité immédiate de cette chaîne sensible. La compacité recherchée s'oppose à l'autonomie visée, qui suppose une batterie de capacité suffisante et une gestion fine de l'énergie. Le routage d'une carte multicouche doit isoler les signaux audio analogiques des signaux numériques rapides et des plans d'alimentation. Enfin, le firmware doit orchestrer en parallèle des tâches aux exigences temporelles très différentes — le flux audio ne tolère aucune interruption, tandis que l'affichage et la lecture de la carte SD sont moins critiques.

Le problème central n'est donc pas le fonctionnement de chaque bloc pris isolément, mais la maîtrise des interfaces entre eux : c'est à ces frontières, entre l'analogique et le numérique, entre le matériel et le logiciel, que se concentrent l'essentiel des compromis et des difficultés du projet.

1.3 Objectifs

Les objectifs présentés ici sont ceux du travail : les livrables à produire pour mener le projet à terme. Les exigences que doit satisfaire l'appareil lui-même, fonctions minimales et fonctions additionnelles, font l'objet du cahier des charges, détaillé au chapitre 3.

L'objectif général est de concevoir, de bout en bout, un lecteur audio portable dédié, compact et fonctionnel. Il se décline en livrables successifs :

- établir les spécifications techniques et l'analyse fonctionnelle du produit.
- concevoir l'architecture matérielle, le schéma électrique puis le layout d'un PCB multicouche.
- modéliser le boîtier mécanique.
- commander les composants, assembler la carte et valider le montage.
- développer le firmware assurant les fonctions attendues.
- rédiger le présent rapport.

Ces fonctions se répartissent en deux niveaux : des prérequis minimaux, qui suffisent à faire un appareil complet et utilisable, et des fonctions supplémentaires, ajoutées si le temps le permet. Le détail figure au cahier des charges.

1.4 Méthodologie

La démarche suit un déroulement descendant, de la définition fonctionnelle vers la réalisation, afin que chaque décision technique découle d'un besoin clairement établi en amont.

Le projet débute par une analyse fonctionnelle qui fixe ce que l'appareil doit faire, indépendamment de toute solution technique. Ces fonctions sont ensuite traduites en spécifications, qui guident le choix des composants et l'architecture matérielle. La conception matérielle précède le logiciel : le schéma électrique, puis le routage du PCB, sont établis avant que le firmware ne puisse être validé sur la cible. Ce séquençement impose d'anticiper, dès la conception de la carte, les contraintes que le logiciel rencontrera ensuite.

Le choix du microcontrôleur s'est porté sur l'ESP32, qui intègre nativement le Bluetooth et offre les périphériques nécessaires (I²S, SPI, I²C) ainsi que la mémoire requise pour le décodage audio et le rendu graphique. La conception matérielle est menée sous Altium Designer, avec une attention particulière portée à la séparation des domaines analogiques, numériques et d'alimentation sur un empilage à quatre couches.

Le firmware repose sur l'environnement ESP-IDF et le système temps réel FreeRTOS. Il est organisé en couches, depuis l'abstraction du matériel jusqu'aux écrans de l'interface, afin de découpler les pilotes des services de plus haut niveau et de préserver la maintenabilité du code. Les traitements sont répartis en tâches concurrentes dont les priorités reflètent les exigences temporelles : la chaîne audio est prioritaire et protégée des autres traitements, tandis que l'interface et la maintenance s'exécutent à plus faible priorité. La validation s'effectue de façon incrémentale, bloc par bloc, puis par intégration progressive jusqu'à la lecture audio continue et la vérification de la liaison Bluetooth.

Chapitre 2

État de l’art

Avant de définir les fonctions attendues de l’appareil, il convient de situer le projet par rapport à ce qui existe déjà. Le lecteur audio portable est un objet ancien, dont le marché a connu une quasi-disparition avant de se maintenir dans des usages de niche. Cette section retrace cette évolution, puis examine les briques technologiques aujourd’hui disponibles pour réaliser un tel appareil.

2.1 Travaux existants

2.1.1 Évolution du lecteur audio portable

Le lecteur audio portable s’est imposé dès la fin des années 1970 avec le baladeur à cassette, puis le disque compact portable, avant que la lecture de fichiers numériques compressés ne bouleverse l’usage au tournant des années 2000. Les lecteurs MP3 à mémoire flash, popularisés notamment par l’iPod et les baladeurs de SanDisk, Sony ou Cowon, ont alors dominé le marché grand public [1].

Cette catégorie a ensuite été largement absorbée par le smartphone, qui réunit dans un seul appareil la lecture audio, la connectivité et le stockage. Le lecteur audio dédié, en tant que produit de masse, a ainsi pratiquement disparu : les acteurs historiques se sont retirés du segment, qui ne subsiste plus guère que sur le marché de l’occasion [2].

2.1.2 Le marché actuel

Le lecteur audio dédié n’a toutefois pas totalement disparu. Il s’est recentré sur deux extrémités du marché, séparées par un large écart de prix et d’objectifs.

À une extrémité subsiste un segment audiophile dynamique, porté principalement par des marques telles qu’Astell&Kern, FiiO, HiBy, Cayin, iBasso ou Shanling [2]. Ces appareils, dits *DAP* (Digital Audio Player), visent une restitution sonore de très haute qualité : ils embarquent fréquemment plusieurs convertisseurs en parallèle, une amplification soignée et des sorties symétriques, pour des tarifs s’échelonnant de quelques centaines à plusieurs milliers de francs [3]. Beaucoup reposent désormais sur un système d’exploitation complet comme Android exécuté par

un processeur applicatif, ce qui les rapproche d'un smartphone dépourvu de fonction téléphonique.

À l'autre extrémité se maintiennent des lecteurs d'entrée de gamme, généralement de conception simple, à faible coût et à faible consommation, destinés à un usage quotidien sans prétention audiophile [4].

2.1.3 Positionnement du projet

Le présent travail ne se situe dans aucune de ces deux catégories commerciales. Il ne cherche ni à rivaliser avec les performances des DAP audiophiles, ni à reproduire la polyvalence d'un smartphone. Son objectif est de concevoir, de bout en bout et à des fins formatrices, un appareil dédié, compact et fonctionnel, dont chaque choix matériel et logiciel est maîtrisé et justifié. La contribution recherchée n'est donc pas un produit inédit sur le marché, mais la démarche complète d'intégration, depuis le composant jusqu'au firmware.

2.2 Technologies et méthodes existantes

La réalisation d'un lecteur audio portable mobilise plusieurs briques technologiques aujourd'hui bien établies. Leur analyse permet de dégager les choix pertinents pour ce projet.

2.2.1 Architecture de calcul

Deux approches coexistent. Les DAP haut de gamme s'appuient sur un processeur applicatif exécutant un système d'exploitation complet, ce qui apporte souplesse et accès au streaming, au prix d'une consommation et d'une complexité élevées [3]. À l'opposé, un microcontrôleur ou un SoC intégré suffit pour un lecteur dédié : il offre une consommation réduite et un comportement temps réel maîtrisé, au prix d'un développement logiciel plus proche du matériel. Cette seconde approche, retenue ici, correspond à un appareil à fonction unique.

2.2.2 Chaîne audio

La restitution audio repose sur une chaîne désormais classique : décodage du flux compressé, conversion numérique-analogique, filtrage puis amplification. Le décodage MP3 est un procédé mature, disponible sous forme de bibliothèques logicielles éprouvées. La conversion fait appel à un convertisseur dédié (DAC) communiquant en I²S, suivi d'un étage d'amplification capable d'attaquer un casque. Les architectures les plus soignées privilégient des liaisons symétriques afin

2.2. TECHNOLOGIES ET MÉTHODES EXISTANTES

de réduire la sensibilité au bruit, principe que l'on retrouve à toutes les gammes de prix.

2.2.3 Connectivité

Deux voies de sortie coexistent sur la quasi-totalité des appareils récents : la sortie filaire par jack, qui préserve la qualité du signal analogique, et la liaison sans fil Bluetooth (profil A2DP pour le flux audio, AVRCP pour le contrôle), plus pratique mais soumise aux contraintes de la compression et de la portée radio. La cohabitation d'une chaîne analogique sensible et d'un émetteur radio sur une même carte constitue l'une des difficultés récurrentes de ce type de conception.

2.2.4 Énergie et stockage

L'alimentation repose sur un accumulateur lithium-ion rechargeable, associé à un circuit de charge et, dans les conceptions soignées, à une jauge de charge permettant d'estimer l'état de la batterie. La recharge s'effectue aujourd'hui majoritairement par USB-C. Le stockage de la musique fait appel soit à une mémoire interne, soit à une carte microSD exploitée via un système de fichiers standard.

2.2.5 Synthèse comparative

Le tableau 2.1 résume les approches existantes et situe le présent projet par rapport à elles.

Critère	DAP audiophile	DAP entrée de gamme	Ce projet
Calcul	Processeur applicatif (Android)	Microcontrôleur / SoC	SoC ESP32
Objectif audio	Très haute fidélité	Basique	Qualité maîtrisée et justifiée
Connectivité	Jack + Bluetooth	Jack + Bluetooth	Jack + Bluetooth
Coût	Élevé à très élevé	Faible	Sans objet (prototype)
Finalité	Produit commercial	Produit commercial	Démarche d'ingénierie complète

Table 2.1 – Positionnement du projet par rapport aux solutions existantes.

CHAPITRE 2. ÉTAT DE L'ART

Cette analyse met en évidence que la valeur du présent travail ne réside pas dans la nouveauté de la fonction, mais dans la maîtrise complète de sa réalisation. Les fonctions attendues de l'appareil, détaillées au chapitre suivant, découlent directement de ce positionnement.

Chapitre 3

Analyse et spécifications

Avant toute décision de conception, il convient de fixer le cadre auquel l'appareil devra répondre. Ce chapitre établit d'abord le cahier des charges, c'est-à-dire l'ensemble des exigences que le produit doit satisfaire, puis le traduit en spécifications techniques servant de référence vérifiable. Conformément à la démarche descendante annoncée en introduction, ces deux éléments précèdent l'analyse fonctionnelle, présentée ensuite, qui décompose le système en fonctions afin d'organiser la conception matérielle et logicielle.

3.1 Cahier des charges

Le sujet ayant été choisi librement, le cahier des charges ne découle pas d'une commande externe, il a été établi en début de projet et tient lieu de contrat que l'appareil doit honorer. Son caractère auto-imposé ne le rend pas moins contraignant, il délimite le périmètre du produit et sert de référence à l'ensemble des choix qui suivent.

L'appareil doit être un lecteur audio portable, autonome et compact, dédié à la seule lecture de musique. Cette vocation d'objet à fonction unique, transportable dans une poche et utilisable sans dépendre d'un autre appareil, oriente l'ensemble des exigences ci-dessous.

3.1.1 Exigences minimales

Sur le plan audio, le produit doit lire des fichiers aux formats **.MP3** et **.WAV** stockés sur une carte microSD, et restituer le son en stéréo selon deux voies au choix de l'utilisateur : une sortie filaire sur jack 3,5 mm et une sortie sans fil Bluetooth. Le volume d'écoute doit être réglable.

Sur le plan énergétique, l'appareil doit fonctionner sur batterie lithium-ion avec une autonomie minimale de dix heures, et se recharger par un connecteur USB-C.

Sur le plan de l'interface, un écran OLED graphique doit afficher au minimum le titre en cours de lecture et l'état de la batterie, et l'utilisateur doit pouvoir naviguer dans un système de menus à l'aide de commandes physiques.

Enfin, ce même connecteur USB-C doit permettre la programmation du microcontrôleur, afin de n'exposer qu'une seule prise sur le boîtier.

3.1.2 Objectifs supplémentaires

Au-delà de ces exigences minimales, les fonctions suivantes sont des extensions souhaitables si le calendrier le permet :

- mise à jour du firmware depuis la carte microSD, Bluetooth ou Wi-Fi.
- synchronisation de l'heure via Bluetooth.
- interface graphique avancée avec des animations, icônes et affichant en permanence l'heure, l'état de la batterie et la connectivité active.
- navigation dans la bibliothèque musicale, avec tri par artiste, album et titre.
- menus de réglages (général, Bluetooth, égaliseur).
- écran de statistiques (tension, courant, température, luminosité).

3.2 Spécifications techniques

Là où le cahier des charges énonce les fonctions attendues, les spécifications techniques en fixent les exigences vérifiables. Imposées en début de projet, elles constituent la référence contre laquelle les performances de l'appareil seront contrôlées au chapitre consacré aux tests et à la validation. Le tableau 3.1 les récapitule.

Table 3.1 – *Spécifications techniques minimales*

Réf.	Spécification	Exigence
SP1	Résolution sortie filaire	Stéréo jusqu'à 24 bits / 192 kHz (fichiers .WAV)
SP2	Formats décodés	.MP3 et .WAV
SP3	Sortie filaire	Jack 3.5 mm
SP4	Sortie sans fil	Bluetooth A2DP, codec SBC 16 bits / 44.1 kHz
SP5	Affichage	OLED graphique
SP6	Stockage	Carte microSD
SP7	Autonomie	≥ 10 h sur batterie Li-ion
SP8	Alimentation externe	Charge et programmation via USB-C

3.3. ANALYSE FONCTIONNELLE MATÉRIELLE

3.3 Analyse fonctionnelle matérielle

L'analyse fonctionnelle traduit les exigences du cahier des charges en une décomposition du système, indépendamment du détail des composants. Elle est conduite à deux niveaux de granularité : le niveau 0 considère l'appareil comme une boîte noire et recense ses échanges avec l'environnement extérieur, le niveau 1 ouvre cette boîte et répartit les fonctions internes en blocs reliés par leurs flux d'énergie et de données. Cette décomposition sert ensuite de trame à la conception matérielle.

3.3.1 Niveau 0 : diagramme de contexte

Le niveau 0, présenté à la figure 3.1, situe l'appareil dans son environnement et identifie ses interfaces avec l'extérieur. L'appareil échange avec quatre éléments externes :

- Le **port USB-C**, par lequel transitent l'énergie de recharge et la programmation du microcontrôleur.
- La **carte microSD**, support amovible contenant les fichiers musicaux à lire.
- Le **jack 3.5 mm**, sortie audio filaire vers un casque ou des écouteurs.
- La liaison **Bluetooth**, sortie audio sans fil vers un appareil d'écoute distant.

À l'exception de la liaison radio, qui rayonne directement par l'antenne, chacune de ces interfaces physiques traverse un étage de protection à la frontière du système. Cet étage, qui protège les broches exposées contre les décharges électrostatiques et les perturbations, constitue la première fonction rencontrée par tout signal entrant ou sortant.

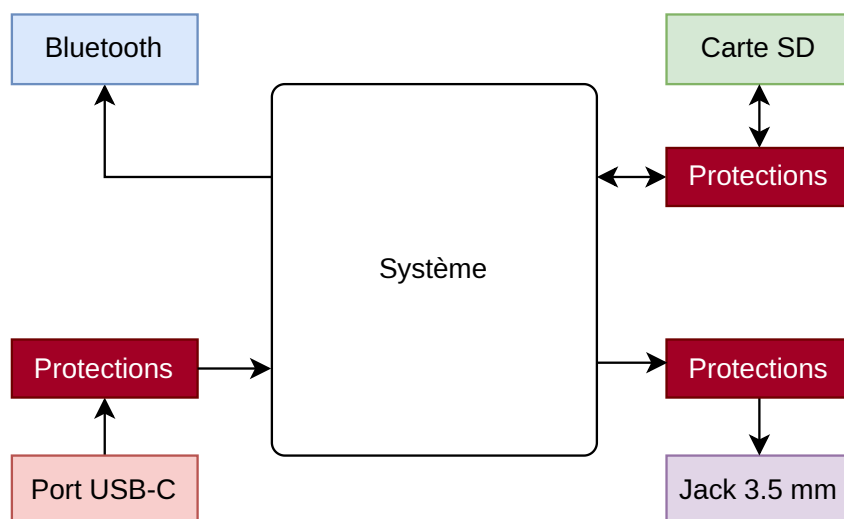


Figure 3.1 – Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 0

Chapitre 4

Conception matérielle

Ce chapitre couvre la conception matérielle du lecteur, depuis la sélection des composants jusqu'à la réalisation physique de l'appareil. Il s'ouvre sur le choix des composants, où chaque fonction du système est confrontée à plusieurs candidats évalués selon des critères communs issus des spécifications. La conception du schéma électrique est ensuite abordée, en détaillant les points de dimensionnement déterminants pour le fonctionnement et la qualité audio de la chaîne. Le layout du circuit imprimé est ensuite présenté, puis le design du boîtier qui accueille l'ensemble.

Des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés dans ce chapitre pour :

- l'aide à la rédaction, à la relecture critique et à la reformulation du texte,
- la vérification de l'orthographe et de la grammaire du chapitre,
- la recherche de composants,
- l'aide à la lecture des datasheets,
- la vérification de compatibilité entre les composants,
- la génération de code pour l'affichage de graphiques,
- la vérification du schéma électrique.

Toutes les réponses générées par IA ont été revérifiées manuellement. Le détail des modèles utilisés se trouve en annexe.

4.1 Choix des composants

Ce chapitre justifie la sélection des principaux composants du système. Chaque choix découle des spécifications établies précédemment et résulte d'une comparaison entre plusieurs candidats évalués selon un ensemble de critères communs : adéquation fonctionnelle aux besoins du projet, performances techniques relevées dans les datasheets, consommation énergétique, format du boîtier, ainsi que le coût et la disponibilité des composants.

La démarche de recherche a consisté à examiner les catalogues de plusieurs grands fabricants de semi-conducteurs, puis à retenir le ou les meilleurs candidats de chacun avant de les comparer entre eux. Seuls des composants en stock et au statut actif ont été considérés : tout composant en fin de vie ou indisponible était écarté d'emblée, afin de garantir la reproductibilité et la pérennité de la conception. Les composants au format BGA ont également été écartés en raison de leur complexité de montage pour un prototype et de leur impact sur les coûts de fabrication du PCB. Les sections suivantes détaillent, composant par composant, le raisonnement ayant conduit à la solution choisie.

Toutes les références de prix ont été prises sur DigiKey [5].

4.1.1 Micro-contrôleur

Le micro-contrôleur constitue le cœur du système : il orchestre le décodage audio, le pilotage de l'écran et de la carte microSD, la gestion de l'interface utilisateur et, surtout, la diffusion sans fil de la musique. C'est ce dernier besoin qui s'est révélé le critère déterminant du choix.

Le critère décisif : le Bluetooth Classic et le profil A2DP

La diffusion audio vers une enceinte ou un casque Bluetooth repose sur le profil *Advanced Audio Distribution Profile* (A2DP). Ce profil fait partie du Bluetooth Classic et non du Bluetooth à basse consommation (BLE) [6] : un micro-contrôleur ne disposant que d'une radio BLE est donc incapable de transmettre un flux A2DP, quelle que soit sa puissance de calcul.

Cette contrainte élimine d'emblée la grande majorité des micro-contrôleurs sans fil du marché. Les familles nRF52 et nRF53 de Nordic Semiconductor [7], les STM32WB de STMicroelectronics [8], ainsi que les variantes récentes de l'ESP32 lui-même (S3, C3, C6) [9] n'intègrent qu'une radio BLE. L'ESP32 d'origine est l'un des rares micro-contrôleurs à la fois largement disponibles, peu coûteux et bien documentés à combiner le Bluetooth Classic avec le support de l'A2DP en mode source, via la pile Bluedroid de son environnement de développement [10].

Une architecture alternative aurait consisté à associer un micro-contrôleur généraliste, un STM32, par exemple, à un circuit Bluetooth audio dédié, externe au MCU. Cette solution a été écartée car elle multiplie les contraintes sans bénéfice pour le cahier des charges. Elle impose deux circuits au lieu d'un, reliés par une interface audio (I²S) et un canal de contrôle, ce qui alourdit le routage, la BOM et l'encombrement, à l'inverse d'un appareil portable compact. Le circuit Bluetooth dédié nécessiterait par ailleurs son propre étage radiofréquence certifié, ramenant au problème que le module ESP32 résout d'emblée. Une telle partition ne se justifierait que pour exploiter des codecs haut de gamme (aptX, LDAC) ou une puissance applicative très supérieure, deux besoins absents de ce projet. Réunir le micro-contrôleur, le Bluetooth Classic et le profil A2DP dans un seul module pré-certifié demeure donc la solution la plus simple et la plus robuste.

Atouts complémentaires de l'ESP32

Au-delà de ce critère éliminatoire, l'ESP32 réunit les ressources matérielles nécessaires à l'ensemble du système. Son architecture à double cœur offre la possibilité de répartir les traitements sur deux cœurs, par exemple en isolant le traitement audio, sensible au temps, du reste des opérations. Ses périphériques couvrent par ailleurs les besoins d'un tel système : une interface I²S pour la transmission audio numérique vers un convertisseur, plusieurs contrôleurs SPI permettant de dédier un bus à l'affichage et un autre au stockage, un bus I²C pour d'éventuels circuits de configuration et de gestion, ainsi qu'un convertisseur analogique-numérique pour des entrées analogiques telles qu'un potentiomètre de volume [11]. L'ESP32 s'appuie enfin sur un écosystème mature et une large communauté d'utilisateurs, gage de documentation et de ressources abondantes tout au long du projet.

Choix de la variante : ESP32-WROVER-E

Parmi les modules de la gamme, le WROVER-E a été retenu pour sa mémoire pseudo-statique (PSRAM) intégrée [12]. Celle-ci offre une marge de mémoire vive appréciable pour les tampons audio que la variante WROOM, dépourvue de PSRAM, ne procure pas.

Module plutôt que puce nue

L'ESP32 est disponible aussi bien sous forme de puce nue que de module pré-assemblé. Concevoir une carte autour de la puce nue imposerait de réaliser soi-même tout l'étage radiofréquence,

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

antenne, ligne d'adaptation d'impédance à 50Ω , réseau d'adaptation, en plus d'ajouter la mémoire flash, le quartz et le découplage associés. Cet étage RF est la partie la plus délicate de la conception : une antenne mal adaptée ou mal placée dégrade directement la portée et la fiabilité de la liaison Bluetooth, et sa mise au point exige une expertise et une instrumentation spécifique. À cela s'ajouterait, dans une perspective de mise sur le marché, l'obtention des certifications radio (FCC, CE, IC), bien que cet aspect sorte du cadre d'un prototype de travail de bachelor, il illustre la complexité que représente la conception d'un module radio à partir d'une puce nue.

Le module WROVER-E intègre l'ensemble de ces éléments, antenne embarquée, flash, quartz et découplage, sur un circuit certifié fonctionnel [12]. Il supprime ainsi la partie la plus risquée de la conception et simplifie considérablement le routage de la carte principale. Pour un prototype mono-carte réalisé dans un temps contraint, cet avantage est décisif et justifie le recours au module plutôt qu'à la puce nue.

Le choix de l'ESP32 fixe enfin la tension d'alimentation logique du système à 3,3 V. Tous les composants retenus par la suite devront donc être compatibles avec ce rail, contrainte commune à l'ensemble des choix présentés dans ce chapitre.

4.1.2 Écran

L'interface utilisateur du lecteur repose sur un écran graphique, c'est-à-dire adressable pixel par pixel, indispensable pour afficher des menus, des icônes et des éléments visuels personnalisés, là où un afficheur à caractères serait trop limité. La technologie OLED a été retenue pour cet écran. Contrairement à un écran LCD, chaque pixel y émet sa propre lumière : les noirs sont parfaitement profonds, le contraste est élevé et l'angle de vue très large. L'absence de rétroéclairage permet, sur une interface principalement sombre, une consommation réduite puisque les pixels noirs sont éteints. Un atout majeur pour un appareil sur batterie.

Critères de dimensionnement

Deux contraintes ont guidé le choix de la dalle. La première est la taille : pour un appareil portable tenant dans la main, la diagonale a été bornée entre 1,3 et 3 pouces. En dessous, une interface graphique devient difficilement lisible, au-delà, l'écran devient trop grand. La seconde est le rapport d'aspect, recherché entre 1:1 et 2:1. Plusieurs dalles existaient en 3:1, mais ce format allongé, proche d'un bandeau, se prête mal à l'interface envisagée.

Composant retenu

Le choix s'est porté sur le NHD-1.91-176176UB de Newhaven Display, et plus précisément sur sa déclinaison NHD-1.91-176176UBC3. Cet écran de 1,91 pouce affiche une résolution de 176×176 pixels, soit un rapport d'aspect de 1:1 idéalement adapté à l'interface visée, et se situe dans la plage de tailles ciblée. Son contrôleur SSD1333 est intégré à la dalle [13].

La déclinaison UBC3 présente l'avantage déterminant d'embarquer l'ensemble des composants nécessaires au pilotage de l'écran sur un petit circuit imprimé. Elle se commande directement en SPI et ne requiert qu'une alimentation unique de 3,3 volts, sans étage élévateur ni circuiterie de pilotage à concevoir : l'architecture d'alimentation s'en trouve simplifiée. Cette intégration se paie par un encombrement plus important, l'écran se présentant sous la forme d'un PCB à monter sur la carte principale au moyen de connecteurs au pas classique de 2,54 mm, ce qui ajoute de la hauteur à l'ensemble. Pour un prototype, ce compromis est largement favorable : il

échange un surcroît d'encombrement contre une mise en œuvre nettement plus simple et plus fiable.

Enfin, cet écran est en couleur. Cet aspect n'a pas constitué un critère de sélection primordial, mais il offre une liberté supplémentaire pour l'interface et constitue un bonus appréciable.

4.1.3 *Convertisseur numérique-analogique, DAC*

Le convertisseur numérique-analogique transforme le flux audio numérique issu du micro-contrôleur en un signal analogique destiné à l'étage d'amplification. Son choix repose sur plusieurs critères : la résolution, exprimée en bits, la fréquence d'échantillonnage maximale, le rapport signal sur bruit (SNR) et la distorsion harmonique totale plus bruit (THD+N), qui déterminent la qualité audio restituée, ainsi que l'architecture du composant. L'objectif premier du projet étant d'offrir la meilleure qualité audio possible, ces critères sont examinés pour chacun des composants candidats.

Architecture : DAC seul ou DAC avec amplificateur intégré

Deux architectures étaient envisageables. La première réunit le convertisseur et l'amplificateur casque dans un même boîtier, ce qui réduit le nombre de composants et permet d'attaquer directement un casque. Cette solution avait initialement la préférence, et le TAD5212 en constituait le candidat. L'étude de sa fiche technique a toutefois révélé qu'il s'agit d'un codec audio complet, intégrant notamment des entrées microphone et un chemin de capture sans utilité pour un appareil dédié à la seule restitution [14]. Sa configuration s'en trouve nettement alourdie, sans contrepartie pour l'application visée.

La seconde architecture, retenue, sépare le convertisseur de l'amplificateur. Elle demande un composant de plus, mais ce choix se justifie au-delà du simple refus d'un codec surdimensionné. En isolant les deux étages, on peut configurer, mesurer et déboguer chacun indépendamment, ce qui est déterminant lors de la mise en route d'une carte à signaux mixtes. Chaque maillon reste simple à valider et le comportement de la chaîne analogique demeure maîtrisable et compréhensible, qualité essentielle pour un prototype. La priorité donnée à la qualité audio ne se résume donc pas à retenir le composant aux meilleurs chiffres sur le papier, mais à construire une chaîne dont chaque étage est choisi, contrôlé et mesurable.

Type de sortie : différentielle

Le système étant alimenté par un régulateur à découpage, du bruit de commutation se couple inévitablement sur les rails d'alimentation et la masse. Une sortie différentielle a donc été privilégiée : en transmettant le signal sur deux lignes symétriques, elle permet à l'étage suivant de rejeter les perturbations communes aux deux conducteurs, dont les artefacts de commutation, préservant ainsi le SNR et la distorsion sur une carte à signaux mixtes compacte. Le type de sortie constitue donc, aux côtés de l'architecture, l'un des critères déterminants pour départager les candidats.

Composant retenu

La comparaison s'est restreinte à la famille Burr-Brown PCM de Texas Instruments. Ce périmètre est un choix assumé. D'autres fabricants proposent d'excellents convertisseurs audio, mais la famille PCM fait référence dans le domaine et bénéficie d'une documentation abondante ainsi

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

que d'une bonne disponibilité, ce qui en faisait les candidats les mieux adaptés à un prototype mené dans un temps contraint. Le tableau 4.1 récapitule les trois candidats.

Table 4.1 – *Comparaison des convertisseurs numérique-analogique candidats*

	PCM5102A	PCM5122	PCM5242
	[15]	[16]	[17]
Fabricant	TI	TI	TI
Caractéristiques électriques			
V_{IN} [V]	3,0 - 3,46	3,0 - 3,46	3,0 - 3,46
I_{IN} max [mA]	45	48	48
Caractéristiques audio			
Type de sortie	Single-ended	Single-ended	Différentielle
Niveau de sortie [Vrms]	2,1	2,1	4,2
SNR [dB]	112	112	114
THD+N [dB]	−93	−93	−100
Résolution max [bits]	32	32	32
F_s max [kHz]	384	384	384
DSP	Non	Oui (≤ 48 kHz)	miniDSP
Boîtier et prix			
Boîtier	TSSOP-20	TSSOP-28	VQFN-32
Prix unitaire [CHF]	2,97	2,62	8,06

Tous les composants remplissant le critère minimum de 24 bits de résolution et une fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à minimum 192 kHz, le choix final s'est donc porté sur le **PCM5242** pour les raisons suivantes :

- Il est le seul des trois à disposer de sorties différentielles, critère déterminant établi précédemment.
- Il offre les meilleures performances du comparatif, avec un SNR de 114 dB et un THD+N de −100 dB, contre 112 dB et −93 dB pour les deux autres.

Il intègre par ailleurs un miniDSP programmable. Celui-ci n'a pas constitué un critère de choix, mais permettra de remplir l'objectif supplémentaire qui est d'implémenter un égaliseur dans le système si le calendrier le permet.

Sur le plan de l'intégration, la famille PCM peut en outre dériver son horloge de la ligne BCK au moyen d'une PLL interne, sans horloge maître dédiée, ce qui simplifie le câblage de l'interface I²S avec le micro-contrôleur.

Le PCM5242 est le plus cher des trois candidats (8,06 CHF). Cet écart reste néanmoins marginal à l'échelle de la BOM complète de la carte, et se justifie pleinement par la priorité donnée à la qualité audio.

4.1.4 Amplificateur audio

L'amplificateur reçoit le signal analogique du convertisseur et le porte au niveau nécessaire pour attaquer un casque par la prise jack. Le convertisseur retenu, le PCM5242, présentant une sortie différentielle, l'amplificateur doit en accepter une en entrée afin de préserver la réjection du bruit de mode commun mise en place précédemment. Au-delà de ce prérequis, le choix repose sur les caractéristiques qui gouvernent la qualité de restitution : le SNR, le THD+N, le bruit de sortie, la diaphonie, le PSRR et la puissance de sortie disponible sur une charge de casque typique. Conformément à la priorité du projet, la qualité audio prime.

Composant retenu

Trois amplificateurs, issus de trois fabricants différents, ont été comparés (tableau 4.2). Tous acceptant une entrée différentielle, ce prérequis ne départage pas les candidats : la sélection s'est donc jouée sur les performances audio.

Table 4.2 – Comparaison des amplificateurs casque candidats

	PAM8908 [18]	TPA6132A2 [19]	MAX97220A [20]
Fabricant	Diodes Inc.	Texas Instruments	Analog Devices
Caractéristiques électriques			
V_{IN} [V]	2,5 - 5,5	2,3 - 5,5	2,5 - 5,5
I_{repos} max [mA]	4	2,1	5,5
Caractéristiques audio			
Type d'entrées	Single-ended + diff.	Single-ended + diff.	Différentielle
SNR [dB]	100	100	112,5
THD+N [dB]	-70,5	-74	-89
P_{out} max (32 Ω , 3,3 V) [mW]	30	22	50
Bruit de sortie pondéré A [μ Vrms]	10	5,5	7
PSRR [dB]	80 @ 1 kHz	90 @ 10 kHz	80 @ 1 kHz
Diaphonie @ 1 kHz [dB]	-80 @ 15 mW	-80 @ 20 mW	-102 @ 20 mW
Boîtier et prix			
Boîtier	QFN-16	QFN-16	QFN-16
Prix unitaire [CHF]	0,68	0,86	1,82

Le MAX97220A se détache nettement sur les critères qui gouvernent la qualité de restitution :

- Le meilleur rapport signal sur bruit, à 112,5 dB contre 100 dB pour les deux autres.
- La plus faible distorsion, avec -89 dB de THD+N contre -70,5 et -74 dB.
- Une séparation des canaux supérieure, avec -102 dB de diaphonie contre -80 dB.
- La puissance de sortie la plus élevée, soit environ 50 mW sous 32 Ω .

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

En contrepartie, son bruit de sortie ($7 \mu\text{Vrms}$) et son courant de repos ($5,5 \text{ mA}$) sont légèrement supérieurs à ceux du TPA6132A2, mais demeurent faibles et sans incidence pratique.

Le MAX97220A est le plus cher des trois candidats ($1,82 \text{ CHF}$). Comme pour le convertisseur, cet écart reste marginal à l'échelle de la BOM complète de la carte, et se justifie pleinement par la priorité donnée à la qualité audio.

4.1.5 Expanseur d'entrées-sorties

Lors de la conception du schéma électrique, il est apparu qu'une fois tous les bus de communication câblés (I²S, double liaison SPI, I²C et l'entrée ADC), le nombre de GPIO restant sur le micro-contrôleur devenait insuffisant pour piloter l'ensemble des entrées-sorties restantes du système. Un expanseur d'entrées-sorties commandé en I²C a donc été ajouté. Raccordé au bus déjà présent, il étend le nombre de lignes disponibles sans mobiliser de broches supplémentaires sur le micro-contrôleur.

Composant retenu

Les candidats envisagés sont des expanseurs 8 bits commandés en I²C et dotés d'une sortie d'interruption. Cette dernière signale tout changement d'état des entrées, ce qui évite d'interroger le composant en permanence pour détecter, par exemple, l'appui sur un bouton. Le tableau 4.3 récapitule les quatre candidats.

Table 4.3 – Comparaison des expanseurs d'entrées-sorties candidats

	PI4IOE5V9554 [21]	TCA9554 [22]	PCA6408A [23]	FXL6408 [24]
Fabricant	Diodes Inc.	Texas Instruments	NXP	onsemi
Caractéristiques électriques				
V_{IN} [V]	2,3–5,5	1,65–5,5	1,65–5,5	1,65–3,6
I_{IN} max [μA]	60	34	25	300
Caractéristiques fonctionnelles				
Type de sortie	Push-pull	Push-pull	Push-pull	Push-pull + High-Z
Pull-up/down internes	Non	Non	Non	Oui, configurables
Sortie d'interruption	Oui	Oui	Oui	Oui
Boîtier et prix				
Boîtier	TSSOP-16	TSSOP-16	TSSOP-16	UQFN-16
Prix unitaire [CHF]	0,89	1,18	0,84	0,44

Les quatre composants couvrent le besoin de manière équivalente. Le choix s'est porté sur le PI4IOE5V9554 pour les raisons suivantes :

- Il remplit l'ensemble des besoins.

- Son brochage s'accorde particulièrement bien avec l'implantation des composants sur le PCB, ce qui permet un routage plus simple.
- Son prix et son courant de repos, sans être les plus faibles du comparatif, restent modestes et sans incidence à l'échelle de la carte.

4.1.6 Régulateur de tension

Pour choisir correctement le régulateur de tension 3,3 V du système, il est nécessaire de connaître la consommation de chaque composant alimenté par cette tension. Le composant le plus énergivore étant le micro-contrôleur ESP32, notamment lors du streaming Bluetooth, une mesure a été réalisée pour estimer sa consommation réelle dans les conditions d'utilisation du projet.

Cette mesure, détaillée à l'annexe E, donne un courant moyen de 137 mA et un pic de 321 mA en transmission Bluetooth. Cette dernière valeur est arrondie à 350 mA pour aligner la marge sur le pire cas spécifié par la datasheet (pic Wi-Fi TX 802.11b) [11]. Le tableau 4.4 recense l'ensemble des composants du rail 3,3 V, en retenant pour chacun sa valeur maximale afin de dimensionner dans le pire cas.

Table 4.4 – Bilan de consommation sur le rail 3,3 V

Composant	I_{typ} [mA]	I_{max} [mA]	Remarque
ESP32-WROVER-E [12]	137	350	Mesuré + marge datasheet
Écran OLED NHD-1.91-176176UBC3 [13]	285	310	Rail 3,3 V unique 100 % pixels allumés
DAC PCM5242 [17]	37	47	AVDD + CPVDD + DVDD à 192 kHz
Amplificateur MAX97220A [20]	—	50	Estimation en fonction de la puis- sance de sortie @ 3,3 V
Carte microSD	—	100	Pire cas, dépend de la carte
Divers (expanseur, pull-ups, etc.)	—	15	Estimation
Total		~ 875	Somme des pires cas

La somme des courants maximaux atteint environ 875 mA. Cette borne est volontairement pessimiste, ces maxima ne survenant jamais simultanément et un des composants dominants, l'écran à 100 % de pixels blancs, ne correspond d'ailleurs pas à un choix d'affichage pertinent : sur un écran OLED, les pixels noirs sont éteints et ne consomment rien, et afficher une interface entièrement blanche irait à l'encontre de l'intérêt même de cette technologie. Le régulateur devra néanmoins être capable de fournir un courant continu de cet ordre, soit au minimum 1 A pour conserver une marge, avec des transitoires de quelques centaines de microsecondes liés aux salves radio de l'ESP32.

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

Choix de la topologie : buck plutôt que LDO

Le système est alimenté par une batterie Li-ion à une cellule, dont la tension varie d'environ 4,2 V à pleine charge jusqu'à 3,2 V, seuil de coupure imposé par le superviseur de tension. Deux topologies permettent d'obtenir le rail 3,3 V : un régulateur linéaire (LDO) ou un convertisseur abaisseur à découpage (buck).

Le rendement d'un LDO étant borné par le rapport V_{OUT}/V_{IN} , il plafonne à $3,3/4,2 \approx 80\%$: les 20 % restants sont dissipés en chaleur. Dans un appareil portable à boîtier compact, cette dissipation est problématique à la fois pour l'autonomie et pour la thermique. Un buck maintient au contraire un rendement de l'ordre de 90 à 95 % sur toute la plage d'entrée, ce qui prolonge sensiblement l'autonomie, l'un des objectifs centraux pour un lecteur audio nomade.

Le principal inconvénient théorique d'un buck en fin de décharge de la batterie est levé par la capacité de fonctionnement à 100 % de rapport cyclique. Lorsque la tension batterie s'approche de la tension de sortie, le transistor haut passe en conduction permanente et le convertisseur se comporte comme un régulateur à très faible chute : le bas de la plage batterie reste exploitable, sans le compromis habituel du buck. Quant à l'ondulation de commutation, propre à toute topologie à découpage, une fréquence élevée la repousse loin de la bande audio et la rend aisée à filtrer. Le PCM5242 et le MAX97220 disposent par ailleurs d'un bon taux de réjection d'alimentation [17, 20]. La topologie buck est donc retenue.

Comparaison des composants candidats

Quatre convertisseurs buck de 1 A ont été comparés (tableau 4.5). Le courant de sortie maximal étant identique, la sélection s'opère sur le rendement, la consommation à vide, le boîtier et le prix.

Table 4.5 – Comparaison des convertisseurs buck candidats

	TLV62568 [25]	TPS62A01 [26]	MAX17624 [27]	AP61102 [28]
Fabricant	TI	TI	Analog Devices	Diodes Inc.
Caractéristiques électriques				
V_{IN} [V]	2,5–5,5	2,5–5,5	2,9–5,5	2,3–5,5
I_{OUT} max [A]	1	1	1	1
f_{SW} [MHz]	1,5	2,4	4	2,2
I_Q à vide [μ A]	35	23	40	15
$R_{DS(on)}$ côté haut [$m\Omega$]	150	100	160	110
$R_{DS(on)}$ côté bas [$m\Omega$]	100	67	130	80
Rendement (3,3 V, 1 A) [%]	~95	~95	~92	~92
Fonctionnalités				
Mode light-load	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.
100 % duty cycle	Oui	Oui	Oui	Oui
Over Current Protection	Oui	Oui	Oui	Oui
Soft-start	Oui	Oui	Oui	Oui
Boîtier et prix				
Boîtier	SOT-23 / SOT-563	SOT-563-6	TDFN 2×2	SOT-563
Prix unitaire [CHF]	0,21	0,15	1,31	0,16

Les quatre composants offrant les mêmes fonctionnalités, le choix final s'est donc porté sur le **TPS62A01** pour les raisons suivantes :

- Il présente les résistances de conduction les plus faibles (100 / 67 $m\Omega$), ce qui lui assure un meilleur rendement (~95 %).
- Sa consommation à vide de 23 μ A reste excellente. L'AP61102 fait mieux sur ce seul critère (15 μ A), mais perd environ 3 % de rendement à pleine charge et la différence de 8 μ A est négligeable.
- Il est le moins cher, dans un boîtier compact, et issu d'un fabricant offrant un bon support de conception et une bonne disponibilité.

Le MAX17624 est écarté en raison de son prix près de neuf fois supérieur pour un rendement inférieur, et le TLV62568 pour ses résistances de conduction et sa consommation à vide plus élevées que celles du TPS62A01 à prix comparable. Le **TPS62A01** est donc retenu pour le régulateur 3,3 V du système.

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

4.1.7 *Superviseur de tension*

Le superviseur de tension protège la cellule lithium-ion contre la décharge profonde, qui endommagerait irréversiblement la batterie. Il surveille en permanence la tension de la cellule et déclenche un verrouillage dès qu'elle descend sous un seuil de sécurité. Ce seuil est fixé ici à 3,2 V, valeur obtenue par le XC6120 de Torex [29].

Sa fonction première, et la principale, est de préserver la durée de vie de la batterie en interrompant la décharge avant que la cellule n'atteigne une tension nuisible. Ce choix présente un avantage secondaire pour la chaîne audio. Comme vu précédemment, lorsque la tension de la batterie s'approche de 3,3 V, le convertisseur abaisseur passe en conduction permanente et le rail de sortie suit alors la tension de la cellule, diminuée de la faible chute du régulateur. En coupant à 3,2 V, on maintient ce rail au-dessus des tensions minimales de fonctionnement de la chaîne audio filaire. Abaisser le seuil n'apporterait par ailleurs qu'un gain d'autonomie négligeable, la courbe de décharge d'une cellule lithium-ion s'effondrant rapidement sous cette tension, tout en rapprochant le rail de la limite basse des composants.

4.1.8 Batterie

À faire lorsque la mesure de courant du système sera faite

4.1.9 USB Splitter

TODO, parler de l'USB splitter pertinent ? ça a juste aidé le routage

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

4.1.10 Chargeur de batterie

Le chargeur de batterie gère la recharge de la cellule lithium-ion depuis l'entrée USB. Le critère déterminant pour ce composant est sa capacité à adapter le courant prélevé à la source connectée. Une source USB peut en effet fournir des courants très différents : un port USB d'ordinateur portable est limité à environ 0,5 A [30], tandis qu'un chargeur secteur dédié peut en délivrer jusqu'à 3 A [31]. Le chargeur doit donc identifier la capacité de la source et ajuster son courant d'entrée en conséquence, afin de charger le plus rapidement possible sans jamais excéder ce que la source peut fournir.

Composant retenu

Quatre circuits de charge ont été comparés (tableau 4.6).

Table 4.6 – Comparaison des chargeurs de batterie candidats

	BQ25890 [32]	BQ25629 [33]	MAX77757 [34]	MCP73871 [35]
Fabricant	Texas Instr.	Texas Instr.	Analog Devices	Microchip
Caractéristiques électriques				
$I_{charge} \text{ max [A]}$	5	2	3,15	0,5
Plage V_{IN} [V]	3,9–14	3,9–18	4,5–13,7	4,4–6
Fonctionnalités				
Interface	I ² C	I ² C	Matérielle	Matérielle
Détection BC1.2	Oui	Oui	Oui	Non
Détection USB Type-C (CC)	Non	Non	Oui	Non
Power Path	Oui	Oui	Oui	Non
Boîtier et prix				
Boîtier	QFN-24	QFN-28	QFN-24	QFN-20
Prix unitaire [CHF]	2,61	3,05	3,52	1,89

Le MCP73871 est d'emblée écarté. Dépourvu de détection de source et limité à 0,5 A, il ne permet ni d'exploiter un chargeur puissant ni d'alimenter le système pendant la charge faute de Power Path. Parmi les trois autres, le choix s'est porté sur le MAX77757 pour les raisons suivantes :

- Il est le seul à offrir la détection USB Type-C par les broches CC, en complément de la détection BC1.2 des sources USB classiques. Sur un appareil à connecteur USB-C, c'est le moyen natif de lire le courant annoncé par la source et de s'y adapter automatiquement, sans intervention logicielle.
- Il met en œuvre une régulation adaptative du courant d'entrée (AICL), qui réduit ce courant si la tension d'un adaptateur faible commence à s'effondrer. Le chargeur prélève ainsi le maximum que la source peut soutenir sans la faire chuter.
- Il fonctionne de manière autonome, configuré par résistances et renseignant son état par des broches matérielles, sans recourir à l'I²C. La charge est entièrement gérée par le circuit,

indépendamment du firmware, ce qui simplifie le logiciel et rend la recharge robuste.

- Il intègre un Power Path, permettant d'alimenter le système directement depuis l'USB pendant la charge, y compris lorsque la batterie est très déchargée.

Les BQ25890 et BQ25629, bien que performants, ne disposent pas de la détection Type-C par les broches CC et requièrent une configuration par I²C, donc une intervention du firmware pour piloter la charge.

Le MAX77757 est le plus cher des quatre candidats (3,52 CHF). Comme pour les composants précédents, cet écart reste marginal à l'échelle de la BOM complète de la carte, et se justifie par sa parfaite adéquation avec une entrée USB-C et un fonctionnement autonome.

4.1.11 Jauge de batterie

La jauge de batterie estime l'état de charge de la cellule. L'objectif principal est d'afficher à l'utilisateur le pourcentage de charge restant (SOC). Un objectif secondaire consiste à rapporter le plus de grandeurs annexes possible (tension, courant, température, autonomie estimée, état de santé, entre autres), utiles au suivi de la batterie sans être indispensables. Le choix se joue donc sur deux critères : la précision de l'estimation de l'état de charge et la richesse des données fournies. Deux approches existent pour cette estimation : la mesure de la seule tension de la cellule, simple mais sensible aux variations de charge, et le comptage de coulomb, qui intègre le courant réellement échangé pour un suivi plus fidèle.

Composant retenu

Une jauge à comptage de coulomb mesure le courant au moyen d'une résistance de mesure, intégrée au composant ou externe. Les jauges à résistance intégrée auraient évité ce composant supplémentaire, mais elles ne sont proposées qu'en boîtier BGA, écarté pour ce projet. La recherche s'est donc orientée vers des jauges à résistance de mesure externe, seules à offrir le comptage de coulomb dans un boîtier compatible avec l'assemblage du prototype.

Quatre jauges ont été comparées (tableau 4.7).

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

Table 4.7 – Comparaison des jauges de batterie candidates

	MAX17048 [36]	MAX17260 [37]	BQ27441-G1 [38]	STC3100 [39]
Fabricant	Analog Devices	Analog Devices	Texas Instr.	STMicroelectronics
Caractéristiques				
Compteur de coulomb	Non	Oui	Oui	Oui
R_{sense} externe	Non	Oui	Oui	Oui
Interface	I ² C	I ² C	I ² C	I ² C
Courant actif max [μ A]	40	30	93	100
Courant hibernation [μ A]	5	5,1	9	2
Données fournies				
Tension	Oui	Oui	Oui	Oui
État de charge (SOC)	Oui	Oui	Oui	Non
Capacité restante	Non	Oui	Oui	Non
Courant instantané	Non	Oui	Oui	Oui
Température	Non	Oui	Oui	Oui
Time-to-empty	Oui	Oui	Non	Non
Time-to-full	Oui	Oui	Non	Non
State-of-Health	Non	Oui	Oui	Non
Cycles	Non	Oui	Non	Non
Boîtier et prix				
Boîtier	TDFN-14	TDFN-14	VSON-12	MiniSO-8
Prix unitaire [CHF]	3,22	2,72	3,10	3,07

Le STC3100 est écarté en premier : il ne calcule pas l'état de charge, se limitant à fournir la tension, le courant, la température et la charge brute accumulée. Il ne remplit donc même pas l'objectif principal, l'obtention d'un état de charge exploitable supposant d'en implémenter l'estimation dans le firmware, alors que les autres candidats le fournissent directement. Le MAX17048 repose quant à lui sur une estimation fondée uniquement sur la tension : sans compteur de coulomb, il ne fournit ni la capacité restante, ni le courant, ni la température, ni l'état de santé ou le nombre de cycles, et son estimation se dégrade sous charge variable. Le BQ27441-G1 constitue un candidat sérieux, doté d'un compteur de coulomb et de données complètes, mais il ne renseigne ni l'autonomie estimée (time-to-empty et time-to-full), ni le nombre de cycles.

Le MAX17260 répond pleinement aux deux objectifs et a donc été retenu, pour les raisons suivantes :

- Il associe un compteur de coulomb à l'algorithme ModelGauge m5, qui combine la mesure de tension et l'intégration du courant. L'estimation de l'état de charge demeure ainsi précise même sous une charge variable, là où une méthode fondée sur la seule tension dérive.

- Il est le seul candidat à rapporter l'ensemble des grandeurs utiles : tension, état de charge, capacité restante, courant instantané, température, autonomie estimée, état de santé et nombre de cycles. L'autonomie estimée est particulièrement précieuse pour l'affichage à l'utilisateur.
- Il présente la plus faible consommation du comparatif, avec $30\ \mu\text{A}$ en mode actif contre $93\ \mu\text{A}$ pour le BQ27441-G1, ce qui réduit d'autant la charge prélevée en permanence sur la batterie.

Comme expliqué plus haut, le MAX17260 nécessite une résistance de mesure externe, conséquence acceptée de la contrainte de boîtier, dont le coût reste négligeable. Le choix ne souffre par ailleurs d'aucun compromis sur le prix : à 2,72 CHF, le MAX17260 est le moins cher des quatre candidats, tout en offrant le jeu de données le plus complet et la plus faible consommation.

4.1.12 Pont USB-UART

La programmation du micro-contrôleur et l'accès à la console série s'effectuent depuis un ordinateur par l'USB. Un pont USB-UART assure la conversion entre le bus USB de l'hôte et l'interface UART du micro-contrôleur.

Au-delà de cette conversion, le composant doit permettre le passage automatique en mode programmation. Ce mécanisme repose sur le bootloader de premier niveau gravé dans la ROM de l'ESP32. Présent en silicium sur tout ESP32, le module WROVER-E compris, ce bootloader prend en charge le protocole de téléchargement par UART, indépendamment du contenu de la mémoire flash. Il s'active lorsque la broche GPIO0 est maintenue à l'état bas au moment du reset : la puce démarre alors en mode téléchargement plutôt que depuis la mémoire flash [11]. Le pont exploite ce mécanisme grâce à ses lignes de contrôle DTR et RTS, qui pilotent les broches EN (reset) et GPIO0 pour faire entrer automatiquement la puce en mode téléchargement, sans manipulation manuelle.

Composant retenu

Le choix s'est porté sur le CP2102N de Silicon Labs [40]. La raison déterminante est qu'il s'agit du pont USB-UART retenu par Espressif lui-même dans sa carte de développement officielle, l'ESP32-DevKitC [41]. Son association avec l'ESP32, circuit de flash automatique compris, est donc validée et documentée par le concepteur même du micro-contrôleur, ce qui élimine tout risque de compatibilité.

À cette garantie s'ajoutent des qualités propres au composant :

- Il regroupe dans un seul boîtier l'oscillateur, la mémoire de configuration et le régulateur interne nécessaires, ne demandant que peu de composants externes.
- Silicon Labs en fournit des pilotes natifs pour les principaux systèmes d'exploitation, et sa compatibilité avec la chaîne de flash de l'ESP32 est assurée.

D'autres ponts existent, comme le CH340 ou les circuits FTDI, mais reprendre la solution déjà éprouvée par Espressif constitue le choix le plus sûr pour un prototype.

4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

4.1.13 *Potentiomètre de volume*

Le réglage du volume s'effectue au moyen d'un potentiomètre rotatif, dont la position est lue par l'ADC de l'ESP32. À ce stade de la conception, l'appareil est envisagé sous la forme d'un boîtier de type Game Boy. Placer un potentiomètre plat sur le côté du boîtier est un choix de design assumé, à la fois esthétique et pratique à l'usage. Ce parti pris impose une contrainte avant tout mécanique : il faut un modèle plat, montable directement en surface sur le bord du circuit imprimé et actionnable au pouce, plutôt qu'un potentiomètre de panneau classique, plus volumineux et destiné à traverser un châssis. Ce format s'est révélé difficile à trouver, la plupart des potentiomètres du marché étant prévus pour un montage traversant sur panneau.

Le RK10J11R0A0L d'Alps Alpine répond à cette contrainte [42]. Il s'agit d'un potentiomètre rotatif de 10 mm, à montage en surface, qui se place au bord de la carte et s'actionne au pouce. D'une résistance totale de 10 k Ω à variation linéaire, il fournit la position du réglage sans être inséré dans le chemin du signal audio.

4.2 Schéma électrique

4.2.1 Audio filaire

Adaptation de niveau et choix du gain

Le DAC retenu, le PCM5242, délivre une tension différentielle de pleine échelle $V_{\text{DAC}} \approx 4.2 V_{\text{RMS}}$ (à 0 dBFS). Or, sous une alimentation de 3.3 V, l'excursion maximale en sortie de l'amplificateur (*output voltage swing*) est limitée à $V_{\text{swing}} \approx 2.1\text{--}2.2 V_{\text{RMS}}$. Transmettre directement les $4.2 V_{\text{RMS}}$ du DAC, c'est-à-dire appliquer un gain unitaire, reviendrait à demander à l'étage de sortie une tension supérieure à ce qu'il peut reproduire. Une adaptation de niveau est donc nécessaire entre les deux étages.

Le gain de l'amplificateur est fixé par le rapport des résistances externes selon

$$A_v = \frac{R_f}{R_{in}}. \quad (4.1)$$

Il est ici choisi de manière à ramener la pleine échelle du DAC au niveau du swing maximal de l'amplificateur :

$$A_v = \frac{5.1 \text{ k}\Omega}{10.2 \text{ k}\Omega} = 0.5 \quad (\approx -6 \text{ dB}), \quad (4.2)$$

ce qui donne en sortie

$$V_{\text{out,max}} = A_v \cdot V_{\text{DAC}} = 0.5 \times 4.2 V_{\text{RMS}} = 2.1 V_{\text{RMS}} \leq V_{\text{swing}}. \quad (4.3)$$

La pleine échelle numérique du DAC est ainsi calée exactement sur l'excursion maximale de l'amplificateur : toute la dynamique disponible est exploitée sans jamais atteindre la zone d'écrtage.

Conséquence d'un gain inadapté

Il importe de souligner que la saturation n'est pas déterminée par le gain seul, mais par le produit du gain et du niveau d'entrée instantané. Le DAC n'atteint $4.2 V_{\text{RMS}}$ qu'à pleine échelle numérique ; un gain unitaire ne provoquerait donc pas une distorsion permanente, mais un écrtage limité aux crêtes du signal proches de 0 dBFS. Ce comportement constitue le cas le plus défavorable du point de vue perceptif : le signal demeure propre à faible niveau, puis se dégrade brutalement sur les passages de forte amplitude. Le choix d'un gain de 0.5 écarte entièrement ce risque.

4.3. LAYOUT DU PCB

4.3 Layout du PCB

4.4 Design du boîtier

Chapitre 5

Conception logicielle

Ce chapitre présente la conception du firmware du lecteur, développé en C sur ESP-IDF et FreeRTOS. Il suit le chemin du signal et des données : l'architecture générale et le modèle d'exécution d'abord, puis la chaîne audio filaire depuis le bus I²S jusqu'au DAC, le transport de lecture qui l'alimente, la sortie Bluetooth, l'interface utilisateur et enfin la gestion de l'énergie et la robustesse. Chaque section se conclut par la validation des mécanismes décrits, menée par du code de test exécuté hors cible lorsque la logique est pure et indépendante du matériel, et directement sur la carte dans le cas contraire. Les mesures chiffrées sont regroupées au chapitre 6.

Les choix présentés répondent à trois contraintes constantes : la lecture audio ne doit jamais être interrompue, quelle que soit l'activité du système, l'autonomie impose une conception événementielle plutôt qu'une exécution rythmée par la scrutation, et le code doit rester simple et au plus près du matériel. L'ensemble des interfaces publiques du firmware est par ailleurs documenté avec Doxygen, ce qui rend le code exploitable indépendamment du présent rapport.

Des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés dans ce chapitre pour :

- l'aide à la rédaction, à la relecture critique et à la reformulation du texte,
- la vérification de l'orthographe et de la grammaire,
- l'aide à la compréhension d'ESP-IDF et de FreeRTOS,
- l'aide à la mise en place de l'architecture logicielle,
- l'aide à l'écriture, à la relecture et à la revue du code,
- l'aide à la mise en place des tests automatisés.

L'ensemble des contenus générés a été vérifié, adapté et validé manuellement. Aucun code produit avec ces outils n'a été intégré sans avoir été testé sur la cible. Le détail des modèles utilisés se trouve en annexe.

5.1 Architecture générale

Le firmware est organisé en couches à responsabilité unique, dont la règle de dépendance est stricte : une couche ne peut dépendre que de couches situées en dessous d'elle, jamais l'inverse [43]. Cette règle est matérialisée par le découpage en composants ESP-IDF, chaque composant déclarant explicitement ses dépendances dans son `CMakeLists.txt` [10]. La figure 5.1 présente cette organisation.

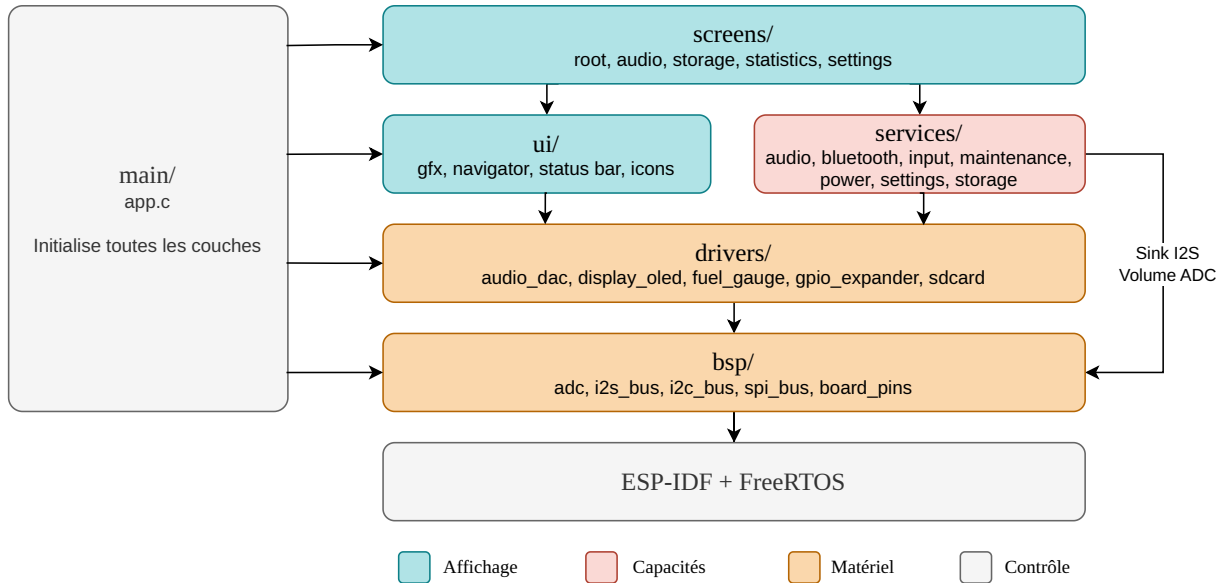


Figure 5.1 – Architecture logicielle en couches. Les traits pleins représentent les dépendances de compilation. Le module `main` est le seul autorisé à toucher toutes les couches.

La couche **bsp** (*board support package*) est la seule à connaître le brochage de la carte, centralisé dans un unique fichier `board_pins.h`. Elle initialise les bus partagés (ADC, I²C, I²S, SPI) et en distribue les handles aux couches supérieures, de sorte qu’aucun pilote ne configure lui-même le contrôleur qu’il utilise. La couche **drivers** contient un pilote fin par circuit, chacun ne dépendant que du **bsp** et n’exposant que les opérations réellement utilisées par le reste du firmware. La couche **services** expose des capacités indépendantes du matériel : stockage et indexation des pistes, pipeline audio, Bluetooth, entrées utilisateur, gestion de l’énergie et préférences persistantes. La couche **ui** fournit le cadre graphique générique (framebuffer, pile de navigation, menus) et la couche **screens** les écrans concrets qui assemblent services et interface. Le module **main** assemble enfin le système : il initialise chaque couche dans l’ordre de ses dépendances, crée les tâches, puis rend la main sans participer au fonctionnement courant.

La règle de dépendance porte sur le sens, non sur l’adjacence : une couche peut court-circuiter la couche immédiatement inférieure lorsqu’elle n’en a pas l’usage. La sortie audio filaire, par exemple, appartient aux **services** mais pilote directement le bus I²S du **bsp**, aucun pilote n’ayant à s’intercaler entre les deux. Aucun module de bas niveau ne connaît en revanche les couches situées au-dessus de lui.

5.1.1 Modèle d’exécution

Le firmware repose sur quatre tâches FreeRTOS permanentes et une conception entièrement événementielle, résumées au tableau 5.1. La tâche audio, prioritaire et épinglée sur le cœur 1, exécute la boucle de décodage et d’écriture vers la sortie active. La tâche d’interface, également sur le cœur 1, réalise le rendu et la navigation. Ce placement les isole du cœur 0, que la pile Bluetooth sature pendant le streaming (contrôleur, pile hôte et encodage SBC) [10]. La tâche d’entrée traduit les interruptions des boutons en événements. La tâche de maintenance regroupe enfin les corvées périodiques sur une base de 100 ms : lecture du potentiomètre de volume, supervision de la carte SD et du lien Bluetooth, télémétrie batterie et politique d’arrêt automatique.

5.1. ARCHITECTURE GÉNÉRALE

Tâche	Cœur	Priorité	Pile	Rôle
audio	1	22	4 kio	décodage et écriture vers la sortie
ui	1	5	8 kio	rendu, navigation, verrouillage écran
input	libre	5	3 kio	lecture des boutons et mise en file
maintenance	libre	3	3 kio	corvées périodiques (100 ms)

Table 5.1 – *Tâches FreeRTOS permanentes du firmware. Les piles indiquées sont les tailles allouées à la création.*

Aucune tâche ne pratique d'attente active. Au repos, chacune est bloquée sur sa file d'événements ou de commandes, donc retirée de la liste des tâches prêtes par l'ordonnanceur et sans consommation de cycles [44]. L'appui sur un bouton déclenche une interruption sur la broche dédiée de l'expansur, dont le gestionnaire se borne à débloquer la tâche d'entrée, l'identification du bouton exigeant une transaction I²C interdite en contexte d'interruption [21]. La tâche d'entrée lit alors l'état des boutons, en déduit les événements et les poste dans la file consommée par la tâche d'interface. La tâche audio reste de même bloquée tant qu'aucune commande de lecture n'arrive. Seule la tâche de maintenance procède par scrutation. Les grandeurs qu'elle surveille, comme la position du potentiomètre de volume ou l'état de charge de la batterie, ne déclenchent aucune interruption et doivent donc être relues périodiquement. Sa période de 100 ms résulte d'un compromis entre la réactivité perçue du réglage de volume et le coût énergétique de ses réveils, sa durée d'exécution restant négligeable devant sa période. Ce fonctionnement événementiel sert directement l'autonomie, la gestion dynamique de fréquence ramenant le processeur à sa fréquence minimale dès qu'aucune tâche n'est prête [10] (section 5.5).

Le partage des ressources suit le même principe de propriété unique. Chaque périphérique SPI dispose de son propre hôte matériel, l'écran sur SPI2 et la carte SD sur SPI3, ce qui permet à la tâche audio de lire la carte pendant que la tâche d'interface rafraîchit l'écran sans aucune exclusion mutuelle [45]. Le bus I²C, partagé entre le DAC, la jauge et l'expansur, est possédé par le `bsp` qui en distribue les handles. Les données volumineuses (framebuffer, index des pistes, tampon de découplage Bluetooth) résident en PSRAM afin de préserver la RAM interne pour les tampons DMA et la pile Bluetooth [12, 10].

À ces quatre tâches permanentes s'ajoutent des tâches éphémères, créées à la demande pour les opérations longues et bloquantes puis détruites à leur terme : indexation de la carte SD, réinitialisation ou extinction de la pile Bluetooth, commutation du multiplexeur USB. Ce procédé évite qu'une opération de plusieurs centaines de millisecondes ne bloque la tâche d'interface ou la tâche de maintenance, sans immobiliser en permanence la pile que cette opération réclame.

5.1.2 Validation

La règle de dépendance est vérifiée par la construction elle-même. L'ajout à un composant de bas niveau d'une dépendance vers une couche supérieure produit une erreur de compilation, ce qui rend la violation impossible à introduire par inadvertance.

Le modèle d'exécution a été éprouvé par une campagne d'endurance de 3 h 34, au cours de laquelle une tâche de diagnostic relève toutes les dix secondes l'occupation des piles, les statistiques

d'exécution de FreeRTOS et l'état des tas. Le scénario enchaîne la lecture continue de fichiers WAV et MP3 depuis la carte SD, des séquences de navigation dans l'interface et une phase de streaming Bluetooth d'une demi-heure. La méthode de relevé et un extrait du journal figurent en annexe D.

Le dimensionnement des piles est confirmé par le niveau maximal d'occupation atteint, mesuré par `uxTaskGetStackHighWaterMark` et reporté au tableau 5.2. Aucune tâche ne dépasse 62 % de sa pile et la marge résiduelle la plus faible, celle de la tâche audio, reste de 1544 octets. Le tas interne, ressource la plus contrainte du système puisqu'il est seul accessible au contrôleur DMA et à la pile Bluetooth, conserve par ailleurs un plancher de 55,6 kio libres relevé par le suivi continu du firmware, comme le montre la figure D.1 en annexe, ce qui écarte toute fuite mémoire.

Tâche	Pile allouée	Marge minimale	Occupation maximale
audio	4096 o	1544 o	62 %
ui	8192 o	4348 o	47 %
input	3072 o	2076 o	32 %
maintenance	3072 o	1708 o	44 %

Table 5.2 – Occupation maximale des piles relevée sur 3 h 34 de fonctionnement continu. La marge minimale est le plus petit espace de pile resté libre à un instant quelconque de la campagne.

L'absence d'attente active est établie par les statistiques d'exécution. Au repos, aucune lecture n'étant en cours, les tâches de repos des deux cœurs cumulent respectivement 97,3 % et 99,0 % du temps, le solde étant imputable à la seule scrutation périodique de la tâche de maintenance. Le temps attribué à la tâche audio suit par ailleurs strictement l'effort de décodage, passant de 11,5 % du cœur 1 en WAV 44,1 kHz 16 bits à 16,1 % en 24 bits et 36,8 % en MP3, puis retombant à zéro dès l'arrêt de la lecture. Une boucle d'attente active produirait au contraire une consommation constante et indépendante du contenu restitué. La figure 5.2 donne l'évolution de la charge de chaque cœur sur l'ensemble de la campagne et fait apparaître cette correspondance entre le format décodé et le coût processeur, chaque palier de la charge du cœur 1 coïncidant avec un changement de format.

5.2. CHAÎNE AUDIO FILAIRE

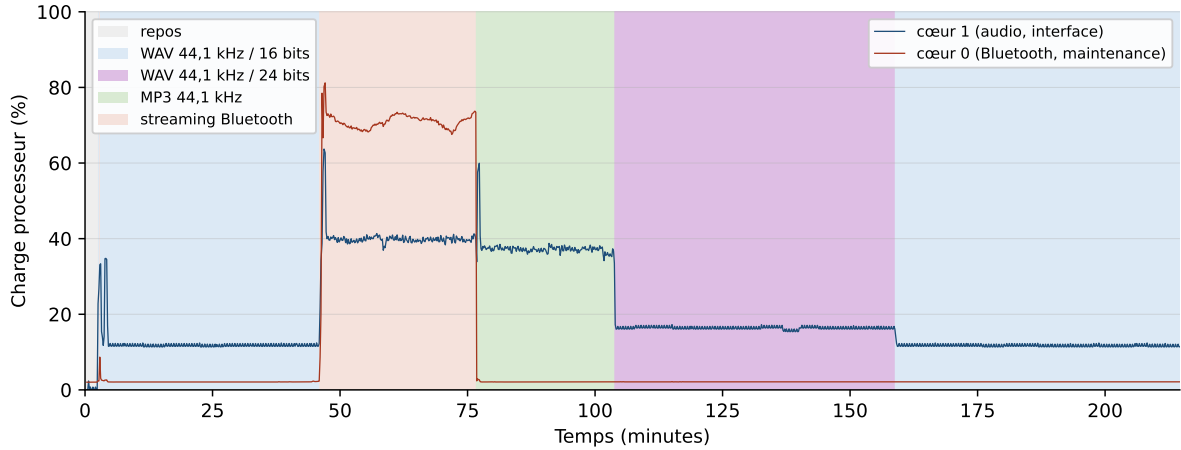


Figure 5.2 – Charge processeur de chaque cœur au cours de la campagne d’endurance. Le fond indique le régime en cours, du repos aux différents formats décodés en sortie filaire jusqu’au streaming Bluetooth. Les paliers de la charge du cœur 1 suivent l’effort de décodage tandis que la charge de la pile Bluetooth reste confinée au cœur 0.

L’isolement du cœur 1 est confirmé par la phase de streaming Bluetooth, la plus défavorable de la campagne. La pile Bluetooth, entièrement portée par le cœur 0, y élève la charge de ce dernier jusqu’à 81 % tandis que le cœur 1, qui assure le décodage et le rendu, plafonne à 64 % en incluant les rafraîchissements complets de l’écran. Les deux cœurs conservent ainsi une réserve suffisante et la restitution audio est demeurée exempte de coupure pendant toute la campagne, y compris lors des rafraîchissements d’écran concomitants à la lecture.

5.2 Chaîne audio filaire

Les deux sorties du lecteur, la prise casque et le Bluetooth, sont exposées au reste du firmware derrière une interface unique, le sink audio, qui se réduit à ouvrir une sortie dans un format donné, y écrire un bloc d’échantillons, puis la fermer. Le transport de lecture ignore ainsi vers quelle sortie part le son, et la bascule de l’une à l’autre en cours de lecture n’impose aucune duplication du pipeline. Cette section décrit l’implémentation filaire de ce sink, la variante Bluetooth étant traitée à la section 5.4.

5.2.1 Bus et format des échantillons

L’horloge maître (MCLK) du bus I²S n’est pas câblée sur cette carte, ce qui économise une broche et une piste mais impose au convertisseur de reconstruire l’intégralité de ses horloges internes à partir de la seule horloge de bit (BCK) [17].

Le format interne est fixé à 32 bits par canal, justifiés à gauche et entrelacés, quelle que soit la résolution du fichier. Ce choix n’est pas libre, la version 6 d’ESP-IDF ayant cessé d’élargir automatiquement les échantillons vers la largeur du slot matériel [46]. Un flux de 16 bits transmis tel quel verrait deux échantillons consécutifs consommés par un même slot, et la lecture s’effectuerait au double de la vitesse attendue. L’élargissement est donc confié explicitement aux décodeurs. La largeur des slots, elle, n’est pas imposée, le convertisseur admettant une horloge de bit comprise entre 32 et 256 fois la fréquence d’échantillonnage [17]. Ce rapport découle de

la structure du bus : l'horloge de bit cadence un bit par période et chaque trame transporte deux slots, un par canal, sa fréquence vaut donc le produit de la fréquence d'échantillonnage par le double de la largeur des slots. Celle-ci est fixée à 32 bits en toutes circonstances, ce qui permet de recopier les mots tels quels sans réempaquetage et fige le rapport à une constante de soixante-quatre, condition d'une table de configuration unique du convertisseur. Le coût se réduit à de la bande passante sur un bus qui n'en manque pas, l'horloge de bit culminant à 12,288 MHz.

5.2.2 Génération des horloges

Le micro-contrôleur synthétise par défaut l'horloge de bit à partir de sa boucle principale à 160 MHz, au moyen d'un diviseur fractionnaire qui alterne entre deux divisions entières et introduit de ce fait une irrégularité sur les fronts [47]. La documentation déconseille explicitement cette division décimale et prescrit la boucle analogique dédiée à l'audio, l'APLL [45]. La recommandation prend ici une portée particulière, l'horloge de bit servant aussi de référence à la boucle du convertisseur, où toute irrégularité se propagerait jusqu'à l'horloge du modulateur. C'est donc l'APLL qui cadence le bus, son surcoût de consommation ne s'appliquant que pendant la lecture.

Le convertisseur possède un mode de détection automatique des horloges, mais celui-ci ne configure pas sa boucle lorsque le circuit est piloté par I²C, et sa configuration par défaut désigne comme référence une broche d'horloge système reliée à la masse sur le circuit créé [17]. L'arbre d'horloge est pour cette raison programmé manuellement. Le firmware place le convertisseur en veille, lui ordonne d'ignorer cette broche, bascule la référence de sa boucle sur l'horloge de bit, écrit les coefficients, puis le réveille, chaque écriture étant relue et vérifiée.

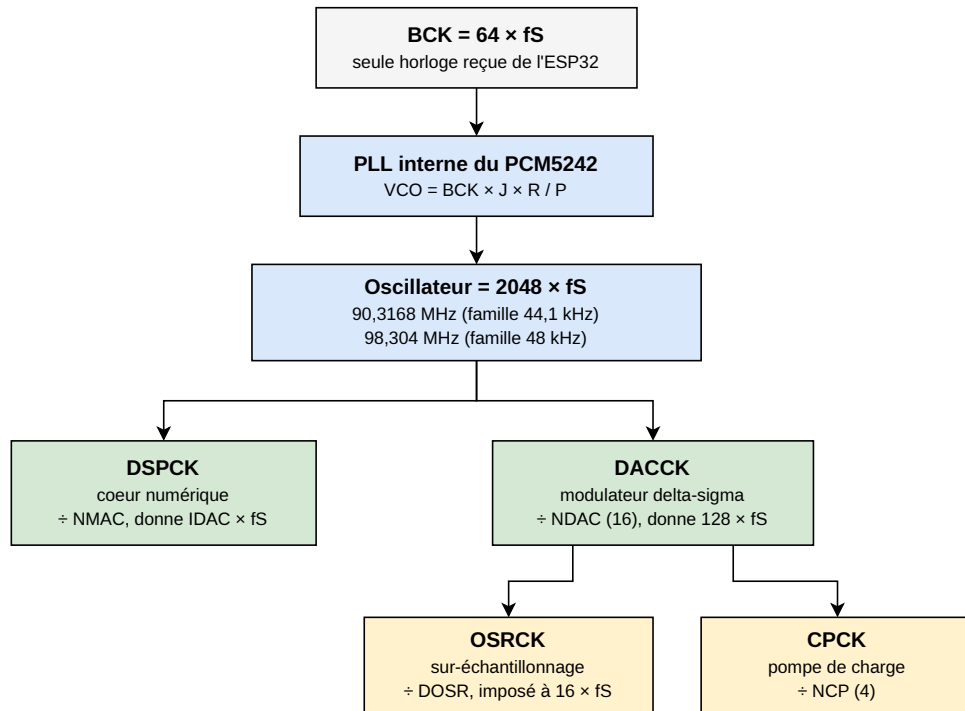


Figure 5.3 – Arbre d'horloge interne du PCM5242. La boucle à verrouillage de phase porte l'horloge de bit à un oscillateur valant 2048 fois la fréquence d'échantillonnage, dont dérivent l'horloge du cœur numérique et celle du modulateur, cette dernière alimentant à son tour le filtre de sur-échantillonnage et la pompe de charge.

5.2. CHAÎNE AUDIO FILAIRE

L'oscillateur ne prend que deux valeurs, 90,3168 et 98,304 MHz, soit 2048 fois 44,1 et 48 kHz. Elles sont les seules à demeurer dans la fenêtre de 64 à 100 MHz imposée par la fiche technique tout en admettant comme diviseurs entiers toutes les fréquences de leur famille, condition pour que les divisions successives retombent exactement sur la fréquence demandée [17]. Les coefficients de la boucle s'en déduisent, l'oscillateur valant le produit de l'horloge de bit par J et R , d'où $J \times R = f_{VCO}/(64 \cdot f_S)$. Ce rapport vaut 32 à 44,1 kHz et 8 à 192 kHz. La table complète figure en annexe C.

La plage supportée s'étend de 16 à 192 kHz. La borne supérieure est celle du cahier des charges. La borne inférieure n'est pas une exigence mais une conséquence, la boucle du convertisseur exigeant une référence d'au moins 1 MHz, ce qui interdit toute fréquence inférieure à 15,6 kHz au rapport retenu [17]. Toute demande hors plage est refusée explicitement, plutôt que de conduire à un verrouillage silencieusement défaillant.

5.2.3 Tampons de transfert

Un contrôleur d'accès direct à la mémoire (DMA) dépose les échantillons sur le bus en puisant dans un anneau de tampons que la tâche audio remplit à l'avance. Cet anneau est un coussin temporel qui absorbe les retards de la tâche audio, laquelle dépend de la carte SD dont le temps de réponse n'est pas borné. La configuration par défaut, six descripteurs de 240 trames, n'offre que 7,5 ms à 192 kHz, d'où les coupures constatées lors des premiers tests sur matériel [47]. L'anneau a été porté à douze descripteurs de 511 trames, cette dernière valeur étant un plafond matériel et non un réglage, un descripteur ne pouvant décrire plus de 4092 octets et une trame stéréo de 32 bits par canal en pesant 8 [45]. Le coussin obtenu vaut

$$t_{192} = \frac{12 \times 511}{192\,000} \approx 32 \text{ ms}$$

au cas dimensionnant, où les trames sont consommées le plus vite. Il représente 49 056 octets, soit environ 48 kio, qui doivent impérativement résider en RAM interne, le contrôleur d'accès direct à la mémoire de l'ESP32 ne pouvant pas adresser la PSRAM [10]. Cette dépense n'a été possible que parce que le tampon d'affichage, non soumis à cette contrainte, a été déporté en PSRAM. Le budget de mémoire interne se raisonne à l'échelle du système et non composant par composant. Un anneau plus profond retarderait par ailleurs d'autant l'effet d'une commande d'arrêt ou de changement de piste, les trames qu'il contient étant jouées jusqu'à leur terme.

5.2.4 Volume et séquençement

La position du potentiomètre est lue par le convertisseur analogique-numérique du micro-contrôleur, le potentiomètre n'étant donc pas inséré dans le chemin du signal mais servant de simple capteur. La fraction de course est projetée linéairement sur une plage en décibels et non en amplitude, la perception de l'intensité sonore étant approximativement logarithmique. Le haut de cette plage est doublement contraint. Tout gain numérique positif est d'abord proscrit, le registre de volume du DAC acceptant des valeurs jusqu'à +24 dB dont l'application à un contenu proche de la pleine échelle produirait un écrêtage numérique [17]. Le niveau nominal lui-même

est ensuite exclu, le convertisseur délivrant alors 4,2 Vrms en différentiel que le gain de 0,5 de l'amplificateur ramènerait à 2,1 Vrms, au bord de son excursion de 2,15 Vrms sous 3,3 V [20]. Le plafond a été fixé à -20 dB, valeur retenue pour conserver une réserve confortable sous ces deux limites tout en couvrant les niveaux d'écoute utilisables au casque. L'atténuation est appliquée dans le cœur numérique du convertisseur, ce qui la soustrait à la latence de l'anneau de tampons, et le service de volume en est le seul écrivain, n'émettant une transaction que lorsque l'octet de registre change réellement.

L'ordre d'activation des étages conditionne l'absence de bruit parasite au casque. La séquence programme la fréquence d'échantillonnage, puis le volume, sort le convertisseur de veille, lève les mises en sourdine numérique puis matérielle, et n'active l'amplificateur qu'en dernier, celui-ci jouant le rôle d'une porte fermée pendant l'établissement de la chaîne amont. L'extinction suit l'ordre inverse, déclenchée par un point d'accroche que le service d'énergie appelle avant de relâcher l'alimentation, ce qui lui évite toute connaissance de la chaîne audio et préserve la règle de dépendance descendante. Le même encadrement protège les changements de fréquence d'échantillonnage en cours de session, la reprogrammation de la boucle faisant nécessairement perdre son verrouillage au convertisseur.

5.2.5 Validation

Le verrouillage de la boucle est contrôlé à l'exécution par la relecture du registre d'état d'horloge du convertisseur, ce qui a permis de valider chacune des dix lignes de la table de coefficients, une entrée erronée se traduisant par une absence de verrouillage et non par une dégradation discrète. Chaque écriture de configuration étant relue et comparée, toute erreur de transaction sur le bus I²C est immédiatement détectable. Le dimensionnement de l'anneau de tampons a été validé en sollicitant la carte SD pendant la lecture, la restitution demeurant exempte de coupure là où la configuration par défaut en produisait, et le séquençement a été validé à l'écoute sur la mise sous tension, l'extinction et le changement de fréquence d'échantillonnage. Les mesures de niveau, de distorsion et de rapport signal sur bruit sont rassemblées au chapitre 6.

5.3 Transport de l'audio

La section précédente a décrit ce que devient le son une fois remis au sink audio. Cette section décrit comment il y parvient, soit l'acheminement des échantillons depuis un fichier de la carte SD jusqu'à ce sink, quelle que soit la sortie qu'il représente. Deux exigences le structurent. La première est de fournir un flux d'échantillons continu, à une cadence propre à chaque fichier, sans interruption audible. La seconde est de rester indifférent au sink réellement actif, afin que la bascule du jack au Bluetooth ne concerne que la sortie et laisse le reste de la chaîne inchangé.

Le transport se décompose en quatre maillons traversés dans l'ordre du flux de données. La carte SD fournit les fichiers, dont le service de stockage tient l'index. Les décodeurs ramènent chaque fichier à une représentation PCM interne uniforme. Le pipeline achemine ce flux vers le sink actif sous le contrôle de la tâche audio. L'orchestration de la lecture décide enfin de la piste courante et des enchaînements.

5.3. TRANSPORT DE L'AUDIO

5.3.1 *Source de données et indexation*

Le service de stockage possède le montage de la carte SD, réalisé au travers de la couche FATFS d'ESP-IDF [10]. Lorsqu'une carte est présente, il en parcourt récursivement l'arborescence, retient les fichiers d'extension `.mp3` ou `.wav` sans distinction de casse, et trie le résultat par ordre alphabétique insensible à la casse. Les entrées dont le nom commence par un point sont écartées, ce qui neutralise les fichiers cachés et les fichiers de ressources que certains systèmes hôtes ajoutent sur la carte.

L'index ainsi constitué réside en PSRAM, pour les raisons de préservation de la mémoire interne exposées à la section 5.1. Il prend la forme d'un bloc contigu borné à 512 entrées de 320 octets. Un dépassement de cette borne provoque un échec explicite plutôt qu'une troncature silencieuse, une carte comportant davantage de pistes que la limite étant ainsi signalée sans ambiguïté. Une carte vide mais lisible constitue à l'inverse un succès à zéro piste, distinct d'une erreur de lecture.

Le montage n'est établi qu'une seule fois et le bus n'est jamais libéré. Bien que l'écran et la carte disposent chacun de leur hôte SPI (section 5.1), les deux contrôleurs partagent sur ce micro-contrôleur un même domaine d'horloge DMA [45], si bien que libérer le bus de la carte suspendrait un transfert d'affichage en cours. Le démontage se limite donc à retirer le périphérique de la carte, ce qui suffit à la gestion à chaud sans exposer l'affichage à un blocage.

Le retrait et l'insertion de la carte sont traités à chaud par la tâche de maintenance (tableau 5.1), qui surveille la ligne de détection et ne retient une transition qu'après deux relevés concordants, afin d'ignorer les rebonds de contact. Un retrait entraîne l'arrêt de la lecture puis le démontage du système de fichiers, une insertion déclenche une réindexation confiée à une tâche éphémère. Le nombre de relevés concordants exigé est un réglage de robustesse et non une valeur déduite d'un calcul.

5.3.2 *Décodage et représentation interne*

Le décodage repose sur une façade unique dont le contrat public se limite à ouvrir un fichier, en décrire le format, en lire les échantillons et le refermer, sans référence au format concret. Cette façade oriente chaque fichier vers un décodeur MP3 ou WAV selon son contenu réel, la signature de tête de fichier l'emportant sur l'extension en cas de désaccord, ce qui protège d'un fichier mal nommé. Le décodage MP3 s'appuie sur la bibliothèque libhelix, qui opère en virgule fixe [48] et écarte ainsi tout recours à l'unité de calcul flottant sur le chemin chaud, dont le coût par échantillon serait prohibitif.

L'existence de deux décodeurs justifie cette abstraction. Un lecteur restreint au MP3 aurait tenu dans un module unique et n'aurait appelé aucun contrat générique. C'est l'exigence de prise en charge du WAV, inscrite au cahier des charges, qui introduit un second décodeur réel et rend la façade pertinente plutôt que spéculative.

La représentation interne unique, sur 32 bits justifiés à gauche et entrelacés, est produite par les décodeurs. Sa motivation, liée au comportement du bus sous ESP-IDF 6, a été exposée à la section 5.2. Chaque format y est ramené par le décodeur correspondant, un décalage vers le poids fort convenant au MP3 et au WAV 16 bits, tandis que le WAV 24 bits voit ses trois octets utiles placés sur les bits de poids fort. La lecture des décodeurs est pour cette raison orientée octet plutôt que mot, un échantillon de 24 bits ne tenant pas dans un entier de 16 bits, et cette orientation reflète symétriquement l'écriture vers le sink.

La durée d'une piste est exacte pour le WAV, dont l'en-tête la déclare, et repose pour le MP3 sur l'en-tête de débit variable lorsqu'il est présent. En son absence, elle est déclarée inconnue plutôt qu'estimée, un choix délibéré qui écarte une estimation à débit constant nécessairement fausse pour un fichier à débit variable.

5.3.3 Pipeline audio

Le pipeline est porté par la tâche audio du tableau 5.1, seule productrice du sink actif. Son fonctionnement est événementiel, conformément au modèle d'exécution de la section 5.1, la tâche demeurant bloquée en attente d'une commande au repos. Son interface n'est pas bloquante pour l'appelant, chaque ordre de lecture, d'arrêt, de pause, de reprise ou de bascule de sortie étant déposé dans une file à quatre entrées que la boucle consomme en tête de cycle [49].

Le couplage entre le pipeline et le sink suit un schéma de contre-pression. Le sink peut n'accepter qu'une partie du bloc d'échantillons présenté, en particulier lorsque la variante Bluetooth régule son débit. Le pipeline conserve alors un curseur de reliquat, avance de la quantité effectivement écrite et représente le reste au tour suivant, sans jamais perdre d'échantillon. Comme la file de commandes est vidée en tête de boucle, les ordres d'arrêt et de pause restent pris en compte sans délai même lorsque le sink est saturé.

La position de lecture est publiée par des compteurs de 32 bits que la tâche audio met à jour et que la tâche d'interface lit sans verrou. Les deux tâches s'exécutant sur le même cœur (tableau 5.1) et un accès aligné de 32 bits se traduisant par une instruction unique, cette lecture demeure cohérente sous préemption sans qu'un mécanisme d'exclusion soit nécessaire. Les compteurs sont remis à zéro à l'arrêt et figés en pause, l'absence de cadence indiquant alors qu'aucune piste ne joue.

5.3.4 Orchestration de la lecture

Au-dessus du pipeline, un orchestrateur dépourvu de tâche propre relie l'interface, la logique de liste de lecture et le stockage. Il maintient l'état de lecture, arrêté, en lecture ou en pause, et se borne à déposer des commandes dans le pipeline sans jamais toucher au sink. La pause y consiste à arrêter le sink en laissant le décodeur ouvert et la position conservée, ce qui autorise une reprise immédiate.

L'enchaînement des pistes est automatique. À la fin d'une piste, le pipeline signale la terminaison par un rappel exécuté dans le contexte de la tâche audio, et l'orchestrateur sélectionne la piste suivante selon le mode de répétition, une fin de liste ramenant à l'état arrêté. Chaque enchaînement rouvre un décodeur pour la piste suivante, de sorte que la transition n'est pas continue au sens strict. La garde qui interdit d'émettre le moindre échantillon avant l'acquiescement du volume par la sortie, détaillée à la section 5.4, est révérifiée à chaque enchaînement.

La liste de lecture ne conserve qu'un état minimal, soit la position courante, le mode de répétition et un ordre aléatoire précalculé qui préserve la piste en cours lors de son activation. La file d'attente n'est pas une structure distincte mais une vue de cet ordre à partir de la position courante. Les opérations d'édition sont restreintes à la portion encore à venir, et le retrait d'une entrée n'est pas destructif, la piste réapparaissant à la prochaine synchronisation avec l'index.

5.4. *SOFT BT*

Cette synchronisation relie de nouveau la liste à l'index du stockage et ramène la position dans les bornes lorsque l'index a changé.

La bascule de sortie en cours de lecture préserve la position et la barre de progression. La sortie précédente continue de jouer tant que la nouvelle n'est pas prête, le pipeline reprenant au format courant sur le sink cible. Le cas particulier du passage vers le Bluetooth, qui impose un échange préalable de volume avant tout envoi d'échantillon, est détaillé à la section 5.4.

5.3.5 *Validation*

Le transport a été vérifié par ses mécanismes, les grandeurs chiffrées étant réservées au chapitre 6. La campagne d'endurance de la section 5.1.2, qui enchaîne plusieurs heures de lecture continue de fichiers WAV et MP3 depuis la carte SD, en constitue la validation de fond, la chaîne de décodage, le pipeline et le sink y ayant fonctionné sans interruption ni fuite mémoire sur toute la durée.

Les mécanismes particuliers ont été éprouvés individuellement. La contre-pression a été exercée en saturant le sink, ce qui a confirmé qu'aucun échantillon n'est perdu et que les ordres d'arrêt et de pause demeurent pris en compte. La reconnaissance de format a été validée sur des fichiers dont l'extension contredit le contenu, la signature de tête l'emportant comme prévu, ainsi que sur des fichiers porteurs d'étiquettes volumineuses susceptibles de contenir de fausses amorces de trame, que le décodeur franchit avant de valider chaque trame candidate. La gestion à chaud de la carte a été validée sur des cycles d'insertion et de retrait, chacun produisant une réindexation propre ou un arrêt suivi d'un démontage propre.

Le comportement aux bornes a été vérifié de même, un dépassement de l'index se soldant par un échec explicite et une carte vide mais lisible par un succès sans piste. La bascule de sortie a enfin été observée en cours de piste sans perte de la position ni de la progression. La représentation interne du WAV 24 bits a été exercée lors de la campagne d'endurance, sa vérification au bit près à l'entrée du convertisseur étant rattachée aux mesures du chapitre 6.

5.4 *soft BT*

5.5 *soft power*

Chapitre 6

Résultats et validation

À ce stade, vous avez mené à bien votre projet, réalisé vos expériences, collecté vos données et procédé à leur analyse. Il est désormais temps de présenter vos résultats et d'en proposer une interprétation approfondie. Cette étape est déterminante pour valider la pertinence et la rigueur de votre travail.

Vous devez démontrer que vos objectifs ont été atteints, que vous avez répondu aux questions de recherche initiales et que vous avez apporté une solution pertinente au problème posé. Il s'agit ici de convaincre le lecteur de la valeur scientifique ou technique de vos résultats.

Prenez soin de ne pas submerger votre rapport d'une quantité excessive de données brutes qui n'apporteraient pas de valeur ajoutée à votre analyse. Il est naturel, après un travail rigoureux, d'avoir accumulé un grand volume de données. Privilégiez celles qui contribuent à démontrer vos conclusions et à appuyer votre argumentation.

6.1 Méthodologie de test

Comment g fé toussa

6.2 Présentation des résultats

La présentation des résultats doit être claire et synthétique. Commencez par exposer les données essentielles de manière structurée, en utilisant des supports visuels pertinents tels que des tableaux, des graphiques, des schémas, des figures, des photographies ou des extraits de code. Ces éléments doivent être soigneusement légendés et accompagnés de commentaires explicatifs.

Chaque résultat présenté doit être brièvement interprété afin d'en souligner la signification. Il ne s'agit pas seulement de montrer les données, mais d'expliquer ce qu'elles révèlent par rapport aux objectifs fixés.

Pensez également à mentionner les unités de mesure, à signaler les éventuels biais susceptibles d'avoir influencé vos résultats et à évaluer les incertitudes associées à vos mesures ou à vos méthodes. Ces éléments sont essentiels pour garantir la rigueur scientifique de votre analyse.

6.3 Discussion des résultats

La discussion constitue une étape essentielle, car elle vous permet de donner du sens à vos résultats. Vous devez aller au-delà de la simple présentation des données en les analysant de manière critique et en les confrontant aux travaux existants.

CHAPITRE 6. RÉSULTATS ET VALIDATION

Cette section doit permettre :

- De comparer vos résultats à ceux issus de la littérature ou d'études antérieures, afin de mettre en perspective vos observations.
- D'évaluer la pertinence de vos résultats et d'en discuter les implications théoriques ou pratiques.
- De justifier les résultats obtenus, en expliquant les causes potentielles des écarts observés ou des résultats inattendus.
- D'identifier les limites de votre étude et d'en proposer des pistes d'amélioration pour de futurs travaux.

Cette réflexion critique démontre votre capacité à analyser vos résultats de manière approfondie et à en tirer des enseignements pertinents. Elle est essentielle pour montrer que vous maîtrisez non seulement vos données, mais également les implications qu'elles soulèvent dans le cadre de votre recherche.

Chapitre 7

Travail restant et perspectives

- Placer le bouton S1 afin qu'il soit accessible même lorsque la batterie est dans le boîtier.
- Décaler l'ESP32 vers le bas du PCB afin de laisser la place dans le coin adjacent pour y placer une vis (Vu qu'il ne doit pas y avoir de métal à 15mm de l'antenne)

Chapitre 8

Conclusion

La conclusion d'un rapport constitue une synthèse essentielle des travaux réalisés et des résultats obtenus. Après le résumé, elle est souvent la seconde section lue par un lecteur pressé, tel qu'un décideur ou un responsable d'entreprise. Elle doit être claire, concise et directement liée aux objectifs définis en amont.

Commencez par évaluer dans quelle mesure les objectifs initiaux ont été atteints. Mettez en lumière les résultats les plus significatifs en les confrontant aux attentes formulées dans l'introduction, afin de proposer une analyse objective de l'avancement et des réussites du projet.

Il est également important d'identifier les limites de votre travail, les obstacles rencontrés et les pistes d'amélioration possibles. Une réflexion critique sur ces aspects témoigne de votre capacité à évaluer votre travail avec rigueur et discernement.

Adoptez une posture professionnelle et évitez les justifications personnelles, tel que « je n'ai pas eu le temps », « ce n'était pas de ma faute » ou « cela ne fonctionne pas, mais je suis satisfait ». Ces formulations, bien qu'honnêtes, nuisent à la crédibilité de votre analyse. Il est préférable de présenter factuellement les difficultés rencontrées et les solutions mises en œuvre, en démontrant votre capacité à tirer des enseignements de votre expérience – une compétence hautement valorisée en milieu académique et professionnel.

Une réflexion plus personnelle peut également être intégrée. Elle offre l'occasion de partager votre retour d'expérience : compétences développées, défis surmontés, enseignements tirés ou aspects enrichissants du projet. Bien que facultative, cette dimension humaine valorise votre implication.

Enfin, concluez en ouvrant des perspectives pour d'éventuels travaux futurs : quelles prolongations seraient pertinentes ? Quelles améliorations pourraient enrichir le projet si celui-ci venait à être poursuivi ?

Yann Dos Santos



Bibliographie

- [1] WIKIPEDIA. « Portable media player ». In : (). URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_media_player (cf. p. 3).
- [2] TOM SMIGLA. « 20 Best Digital Audio Players (DAPs) in 2026 – Full Buyer’s Guide ». In : (10 juin 2026). URL : <https://techtactician.com/best-digital-audio-players-daps-guide/> (cf. p. 3).
- [3] HOMECINE SOLUTIONS. « Comparison of the best audiophile portable music players (DAP) in 2026 ». In : (23 fév. 2026). URL : <https://en.homecinesolutions.fr/blog/posts/2196-comparison-of-the-best-audiophile-portable-music-players-dap-in-2026> (cf. p. 3, 4).
- [4] AUDIOPHILE ON. « 10 Best Cheap HD Audio Players, DAP’s & Music Players of 2025 ». In : (avr. 2026). URL : <https://www.audiophileon.com/news/top-5-budget-hd-audio-players> (cf. p. 4).
- [5] DIGIKEY. *DigiKey Electronics*. 2026. URL : <https://www.digikey.ch> (cf. p. 11).
- [6] BLUETOOTH. *Advanced Audio Distribution Profile 1.4 Adopted*. Juin 2022. URL : <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/advanced-audio-distribution-profile-1-4/> (cf. p. 12).
- [7] NORDIC SEMICONDUCTOR. *nRF52840 System on Chip Multiprotocol Bluetooth SoC supporting Bluetooth LE, Bluetooth Mesh, NFC, Thread and Zigbee*. 2024. URL : <https://www.nordicsemi.com/Products/nRF52840> (cf. p. 12).
- [8] STM32WB55RG *Ultra-low-power dual core Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz, Cortex-M0+ 32 MHz with 1 Mbyte of Flash memory, Bluetooth LE 5.4, 802.15.4, Zigbee, Thread, Matter, USB, LCD, AES-256*. 2024. URL : <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wb55rg.html> (cf. p. 12).
- [9] ESPRESSIF. *ESP32 Series SoC Comparator*. 2026. URL : <https://products.espressif.com/#/product-comparison> (cf. p. 12).
- [10] ESPRESSIF. *ESP-IDF Programming Guide*. 2026. URL : <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v6.0.2/esp32/index.html> (cf. p. 12, 31-33, 37, 39).
- [11] ESPRESSIF. *ESP32 Datasheet*. Nov. 2025. URL : https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf (cf. p. 12, 18, 26).
- [12] ESPRESSIF. *ESP32-WROVER-E Datasheet*. Déc. 2025. URL : https://documentation.espressif.com/esp32-wrover-e_esp32-wrover-ie_datasheet_en.pdf (cf. p. 12, 13, 18, 33, 63).
- [13] Newhaven Display INTERNATIONAL. *NHD-1.91-176176UBC3 Full Color Graphic OLED Display Module*. Nov. 2019. URL : <https://newhavendisplay.com/fr/1-91-inch-color-oled-module-with-176x176-resolution/> (cf. p. 13, 18).
- [14] Texas INSTRUMENTS. *TAD5212 High-performance stereo audio DAC with 120dB dynamic range, and headphone and line driver*. Jan. 2025. URL : <https://www.ti.com/product/TAD5212> (cf. p. 14).

- [15] TEXAS INSTRUMENTS. *PCM5102A 2VRMS DirectPath™, 112dB Audio Stereo DAC with 32-bit, 384kHz PCM Interface*. Mai 2016. URL : <https://www.ti.com/product/PCM5102A> (cf. p. 15).
- [16] TEXAS INSTRUMENTS. *PCM5122 2V RMS DIRECTPATH 112dB Audio Stereo DAC with PCM Interface and Fixed Audio Processing*. Oct. 2018. URL : <https://www.ti.com/product/PCM5122> (cf. p. 15).
- [17] TEXAS INSTRUMENTS. *PCM5242 4.2-VRMS DirectPath™, 32-bit, 384-kHz, 114-dB Audio Stereo DAC*. Oct. 2014. URL : <https://www.ti.com/product/PCM5242> (cf. p. 15, 18, 19, 35-37).
- [18] DIODES INCORPORATED. *PAM8908 25mW True CAP Free Stereo Headphone Driver*. Août 2024. URL : <https://www.diodes.com/part/view/PAM8908> (cf. p. 16).
- [19] TEXAS INSTRUMENTS. *TPA6132A2 25-mW, stereo, analog input headphone amplifier in WQFN*. Juill. 2017. URL : <https://www.ti.com/product/TPA6132A2> (cf. p. 16).
- [20] ANALOG DEVICES. *MAX97220A Differential Input DirectDrive Line Drivers/Headphone Amplifiers*. Juill. 2012. URL : <https://www.analog.com/en/products/max97220a.html> (cf. p. 16, 18, 19, 38).
- [21] DIODES INCORPORATED. *PI4IOE5V9554 8-bits IO expander*. Nov. 2019. URL : <https://www.diodes.com/part/view/PI4IOE5V9554> (cf. p. 17, 33).
- [22] TEXAS INSTRUMENTS. *TCA9554 8-bit 1.65- to 5.5-V I2C/SMBus I/O expander with interrupt, weak pull-up & config registers*. Sept. 2015. URL : <https://www.ti.com/product/TCA9554> (cf. p. 17).
- [23] NXP. *PCA6408A Low-Voltage, 8-Bit I²C-Bus and SMBus I/O Expander with Interrupt Output, Reset and Configuration Registers*. URL : <https://www.nxp.com/products/interfaces/ic-spi-i3c-interface-devices/general-purpose-i-o-gpio/low-voltage-8-bit-ic-bus-and-smbus-i-o-expander-with-interrupt-output-reset-and-configuration-registers:PCA6408A> (cf. p. 17).
- [24] ONSEMI. *FXL6408 Fully Configurable 8-Bit I2C-Controlled GPIO Expander*. Juill. 2024. URL : <https://www.onsemi.com/products/standard-products/logic/i-o-expanders/fxl6408> (cf. p. 17).
- [25] TEXAS INSTRUMENTS. *TLV62568 2.5V-5.5V input, 1A high efficiency step-down buck converter in SOT23 and SOT563 package*. Nov. 2017. URL : <https://www.ti.com/product/TLV62568> (cf. p. 20).
- [26] TEXAS INSTRUMENTS. *TPS62A01 2.5V-to-5.5V input, 1A output high-efficiency step-down converter*. Juin 2024. URL : <https://www.ti.com/product/TPS62A01> (cf. p. 20).
- [27] ANALOG DEVICES. *MAX17624 2.9V to 5.5V, 1A, Synchronous Step-Down Converter with Integrated MOSFETs*. Avr. 2021. URL : <https://www.analog.com/en/products/max17624.html> (cf. p. 20).
- [28] DIODES INCORPORATED. *AP61102 2.3V TO 5.5V INPUT, 1A LOW IQ SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER with PG*. Sept. 2022. URL : <https://www.diodes.com/part/view/AP61102> (cf. p. 20).
- [29] TOREX SEMICONDUCTOR. *XC6120 Series Ultra Small, Low Power Consumption Voltage Detector*. 2020. URL : <https://product.torexsemi.com/en/series/xc6120> (cf. p. 21).
- [30] USB IMPLEMENTERS FORUM INC. *Battery Charging v1.2 Spec and Adopters Agreement*. Nov. 2019. URL : <https://www.usb.org/document-library/battery-charging-v12-spec-and-adopters-agreement> (cf. p. 23).
- [31] USB IMPLEMENTERS FORUM INC. *Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification*. Mars 2026. URL : <https://usb.org/document-library/usb-type-cr-cable-and-connector-specification-release-25> (cf. p. 23).

BIBLIOGRAPHIE

- [32] TEXAS INSTRUMENTS. *BQ25890 I2C 1cell 5A buck battery charger Maxcharge™ tech for high input with D+/D-*. Oct. 2022. URL : <https://www.ti.com/product/BQ25890> (cf. p. 23).
- [33] TEXAS INSTRUMENTS. *BQ25629 I2C-controlled, 18-V max input 2-A single-cell battery charger with USB detection and ADC*. Fév. 2025. URL : <https://www.ti.com/product/BQ25629> (cf. p. 23).
- [34] ANALOG DEVICES. *MAX77757 3.15A USB Type-C Autonomous Charger with JEITA for 1-Cell Li-ion/LiFePO4 Batteries*. Jan. 2021. URL : <https://www.analog.com/en/products/max77757.html> (cf. p. 23).
- [35] Microchip TECHNOLOGY. *MCP73871 Stand-Alone System Load Sharing and Li-Ion/Li-Polymer Battery Charge Management Controller*. Août 2018. URL : <https://www.microchip.com/en-us/product/mcp73871> (cf. p. 23).
- [36] ANALOG DEVICES. *MAX17048 3μA 1-Cell/2-Cell Fuel Gauge with ModelGauge*. Nov. 2016. URL : <https://www.analog.com/en/products/max17048.html> (cf. p. 25).
- [37] Analog DEVICES. *MAX17260 5.1μA 1-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Optional High-Side Current Sensing*. Sept. 2024. URL : <https://www.analog.com/en/products/MAX17260.html> (cf. p. 25).
- [38] TEXAS INSTRUMENTS. *BQ27441-G1 System-side Impedance Track™ battery fuel (gas) gauge*. Déc. 2014. URL : <https://www.ti.com/product/BQ27441-G1> (cf. p. 25).
- [39] STMICROELECTRONICS. *STC3100 Battery monitor IC with Coulomb counter/gas gauge*. Jan. 2009. URL : <https://www.st.com/en/power-management/stc3100.html> (cf. p. 25).
- [40] SILICON LABS. *CP2102N USBXpress USB Bridges*. Mars 2024. URL : <https://www.silabs.com/interface/usb-bridges/usbxpress> (cf. p. 26).
- [41] ESPRESSIF. *ESP32 DevKitC User Guide*. URL : https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html (cf. p. 26).
- [42] ALPS ALPINE. *RK10J11R0A0L 10mm Size Metal Shaft Type Potentiometer*. 2023. URL : <https://tech.alpsalpine.com/e/products/detail/RK10J11R0A0L/> (cf. p. 27).
- [43] ROBERT C. MARTIN. *Clean Architecture A CRAFTSMAN'S GUIDE TO SOFTWARE STRUCTURE AND DESIGN*. Prentice Hall, 2017. URL : <https://raw.githubusercontent.com/sdcuike/Clean-Code-Collection-Books/master/Clean%20Architecture%20A%20Craftsman%27s%20Guide%20to%20Software%20Structure%20and%20Design.pdf> (cf. p. 31).
- [44] RICHARD BARRY. *Mastering the FreeRTOS™ Real Time Kernel - A Hands-On Tutorial Guide*. Real Time Engineers Ltd., 2016. URL : https://www.freertos.org/media/2018/161204_Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_Kernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide.pdf (cf. p. 33).
- [45] ESPRESSIF. *ESP32 Technical Reference Manual*. Mars 2026. URL : https://documentation.espressif.com/esp32_technical_reference_manual_en.pdf (cf. p. 33, 36, 37, 39).
- [46] ESPRESSIF. *Migration from 5.5 to 6.0*. 2026. URL : <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v6.0.2/esp32/migration-guides/release-6.x/6.0/index.html> (cf. p. 35).
- [47] ESPRESSIF. *ESP-IDF Programming Guide : Inter-IC Sound (I2S)*. 2026. URL : <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v6.0.2/esp32/api-reference/peripherals/i2s.html> (cf. p. 36, 37).
- [48] ULTRAEMBEDDED. *Helix MP3 Decoder*. Juill. 2023. URL : <https://github.com/ultraembedded/libhelix-mp3> (cf. p. 39).

BIBLIOGRAPHIE

- [49] AMAZON WEB SERVICES. *FreeRTOS Kernel Developer Documentation*. 2026. URL : <https://www.freertos.org/Documentation/00-Overview> (cf. p. 40).

Annexes

Annexe A

C'est quoi une annexe ?

Il est important de préciser d'emblée que les annexes n'ont pas de valeur *normative*, mais bien *descriptive*. Elles ne doivent en aucun cas contenir des informations indispensables à la compréhension de votre travail. Leur rôle est de fournir des éléments complémentaires qui enrichissent le rapport sans en alourdir la lecture principale.

A.1 Contenu des annexes

Les annexes permettent d'approfondir certains aspects techniques ou méthodologiques de votre travail. Elles offrent au lecteur la possibilité de consulter des documents de référence ou des détails supplémentaires sans interrompre le fil principal de votre argumentation.

Voici des exemples courants de contenu pertinent pour les annexes :

- les dessins mécaniques (plans et mises en page techniques) ;
- les schémas électriques détaillés ;
- des photographies illustrant le projet ou les installations ;
- des scripts ou extraits de code source utilisés lors de vos travaux ;
- des documents techniques, tels que des fiches techniques (datasheets) ;
- des démonstrations mathématiques ou des développements algébriques avancés.

A.2 Rôle et importance des annexes

Les annexes ont pour but principal de permettre à un lecteur averti de reproduire votre travail ou de l'analyser en profondeur. Elles doivent apporter une valeur ajoutée en offrant des détails qui n'ont pas leur place dans le corps principal du texte, mais qui restent essentiels pour une compréhension technique complète.

A.3 Volume des annexes

Un excès d'informations annexées peut nuire à la qualité de votre rapport. Les annexes ne doivent pas devenir un fourre-tout. Il est mal perçu d'accompagner un rapport de 50 pages avec plus de 200 pages d'annexes, car cela suggère un manque de sélection rigoureuse des informations.

Pour les ressources volumineuses, privilégiez les liens vers des ressources en ligne et assurez-vous de mentionner clairement vos sources. Si vous incluez du code source, indiquez vos dépôts (GitHub, GitLab, Bitbucket, etc.) et fournissez, si possible, le *hash* des *commits* pour permettre aux lecteurs d'accéder à la version exacte utilisée lors de la rédaction du rapport.

Annexe B

Utilisation de l'intelligence artificielle (IA)

Table B.1 – *Utilisation des modèles d'IA*

Modèle utilisé	Utilisé pour ...	Chapitre concernés
Claude Opus 4.8	Aide pour à la rédaction du rapport, la correction orthographique et la relecture du document.	Tous les chapitres
Claude Opus 4.8	Aide pour le recherche de sources et de références pour l'état de l'art.	2
Claude Opus 4.8	Aide pour la décomposition du système et la séparation des blocs lors de l'analyse fonctionnelle	3
Claude Opus 4.8 + Gemini Pro 3	Aide pour la recherche de composants, la lecture de datasheet et la vérification de compatibilité.	4
OpenAi GPT-5.3-Codex	Écriture du code pour l'affichage des plots de consommation	4.1.4
Claude Opus 4.8	Aide pour le choix de l'architecture logicielle	5
Claude Opus 4.8	Aide pour l'écriture du firmware du système	5

Annexe C

Coefficients d'horloge du PCM5242

Le convertisseur ne recevant aucune horloge maître, l'intégralité de son arbre d'horloge est programmée par le firmware, comme exposé à la section 5.2.2. Les coefficients ci-dessous sont indexés par la fréquence d'échantillonnage. Les lignes de 44,1, 48, 96 et 192 kHz proviennent de la fiche technique du convertisseur, les autres en ont été dérivées en conservant l'oscillateur de leur famille et en recalculant le produit $J \times R = f_{VCO}/(64 \cdot f_S)$. Les diviseurs NDAC et NCP sont maintenus respectivement à 16 et à 4 pour toutes les fréquences.

Table C.1 – *Coefficients d'horloge du PCM5242 par fréquence d'échantillonnage*

f_S [kHz]	J	R	NMAC	DOSR	IDAC	Oscillateur [MHz]
16	48	2	6	24	1024	98,304
22,05	32	2	4	16	1024	90,3168
24	32	2	4	16	1024	98,304
32	24	2	3	12	1024	98,304
44,1	16	2	2	8	1024	90,3168
48	16	2	2	8	1024	98,304
88,2	8	2	2	4	512	90,3168
96	8	2	2	4	512	98,304
176,4	4	2	2	2	256	90,3168
192	4	2	2	2	256	98,304

Annexe D

Campagne d'endurance du firmware

Cette annexe précise la méthode de la campagne d'endurance dont les résultats sont exploités à la sous-section 5.1.2 et donne la répartition détaillée de la charge processeur.

Méthode de relevé

Une tâche de diagnostic de faible priorité imprime toutes les dix secondes, sur la liaison série, un bloc récapitulant l'état du système. Ce bloc contient l'occupation des piles, obtenue pour chaque tâche par `uxTaskGetStackHighWaterMark` qui donne le plus petit espace de pile resté libre depuis le démarrage, la répartition du temps processeur fournie par les statistiques d'exécution de FreeRTOS, ainsi que le tas interne et la PSRAM encore disponibles. Les pourcentages de charge sont calculés par différence entre deux relevés consécutifs, la somme des charges de l'ensemble des tâches sur un même intervalle couvrant le temps des deux cœurs. La campagne complète compte 1259 relevés sur 3 h 34

Répartition de la charge par régime

Le tableau D.1 donne la charge moyenne de chaque tâche significative et de chaque cœur pour les régimes rencontrés au cours de la campagne. Il fait apparaître deux résultats. La charge de la tâche audio croît avec l'effort de décodage, du simple transfert d'un flux WAV au décodage complet d'un MP3. La pile Bluetooth n'apparaît que sur le cœur 0 pendant le streaming et n'ajoute qu'une charge marginale à la tâche audio, ce qui confirme l'isolement des deux cœurs. Les valeurs sont des moyennes par régime et sont donc inférieures aux crêtes instantanées visibles sur la figure 5.2.

ANNEXE D. CAMPAGNE D'ENDURANCE DU FIRMWARE

	Repos	WAV 16 bits	WAV 24 bits	MP3	Bluetooth
<i>Cœur 1</i>					
audio [%]	0,0	11,5	16,1	36,8	38,8
ui [%]	2,0	0,4	0,3	0,7	1,2
charge du cœur [%]	2,0	11,9	16,4	37,5	40,0
<i>Cœur 0</i>					
maintenance [%]	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2
pile Bluetooth [%]	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
charge du cœur [%]	2,1	2,1	2,1	2,1	70,0

Table D.1 – Charge processeur moyenne par régime, en pour-cent du temps de chaque cœur. La charge du cœur inclut, en plus des tâches détaillées, les tâches système résiduelles restant sous 1 %. La charge de la tâche audio suit le format décodé et la pile Bluetooth reste confinée au cœur 0.

Stabilité du tas interne

La figure D.1 donne l'évolution du tas interne libre sur toute la campagne. Le niveau varie avec les allocations de la pile Bluetooth et des tampons associés mais ne présente aucune décroissance monotone, ce qui confirme l'absence de fuite mémoire. Les relevés échantillonnés toutes les dix secondes ne descendent pas sous 69 kio, tandis que le suivi continu du firmware rapporte un plancher de 55,6 kio en tenant compte des creux transitoires entre deux relevés.

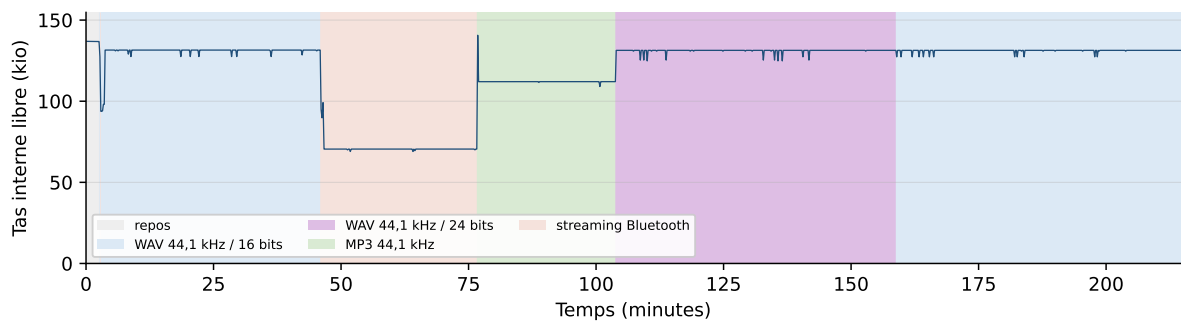


Figure D.1 – Tas interne libre au cours de la campagne d'endurance. Le fond reprend le code couleur des régimes de la figure 5.2. Le niveau ne décroît pas dans la durée, ce qui écarte toute fuite mémoire.

Annexe E

Mesure de consommation de l'ESP32

La datasheet de l'ESP32-WROVER-E [12] ne spécifie pas la consommation du module lors d'une diffusion audio par Bluetooth. Cette information étant nécessaire pour estimer la consommation du microcontrôleur dans les conditions d'utilisation du projet, une mesure empirique a été réalisée. Cette annexe en détaille le protocole et les résultats.

E.1 Justification de la mesure

La datasheet ne fournit que les courants en mode Wi-Fi (Table 16), avec un pic de 350 mA en 802.11b TX à 19,5 dBm et de 233 mA en 802.11n TX. Le cas d'utilisation visé, lecture d'un fichier audio depuis une carte microSD, décodage logiciel et diffusion par Bluetooth Classic (profil A2DP), n'est pas couvert par ces spécifications. Une mesure empirique est donc nécessaire pour disposer d'un ordre de grandeur représentatif.

E.2 Banc de mesure

Le banc repose sur un ESP32-DevKitC monté sur breadboard et relié par SPI à un module de carte microSD. L'alimentation et la mesure sont assurées par le *Power Profiler Kit II* (PPK II) de Nordic Semiconductor, configuré en mode *Source Meter* : il délivre 3,3 V au DevKit et mesure simultanément le courant consommé avec une résolution temporelle de l'ordre de la microseconde. Une enceinte Bluetooth sert de récepteur A2DP. Le firmware de test établit la connexion Bluetooth, lit un fichier .WAV depuis la carte microSD et transmet le flux audio à l'enceinte.

E.3 Résultats

La figure E.3 présente la capture complète. Le passage en transmission Bluetooth est nettement identifiable par l'élévation du courant moyen et l'apparition de pics réguliers.

ANNEXE E. MESURE DE CONSOMMATION DE L'ESP32

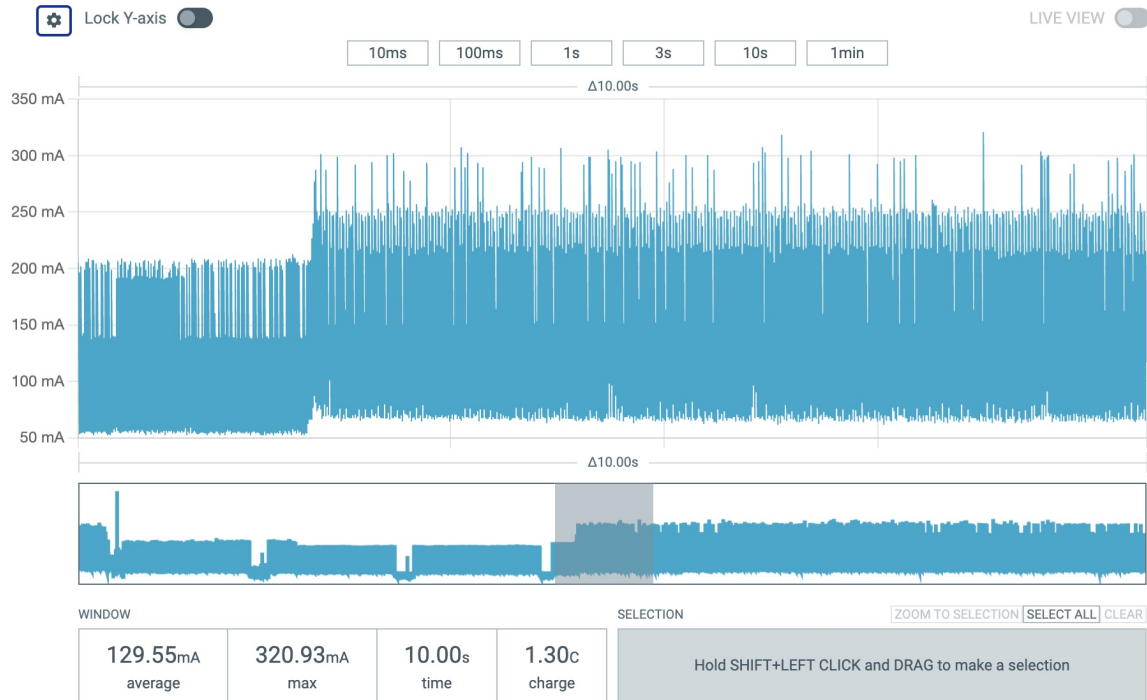


Figure E.1 – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – vue d'ensemble de la mesure

Deux régimes se distinguent, présentés à la figure E.2. Sans transmission active (lecture de la carte microSD et attente de connexion), le courant moyen est de 103,72 mA avec un pic à 208,96 mA. Avec transmission A2DP active, le courant moyen atteint 136,60 mA et le pic 320,93 mA. C'est ce second régime, le plus énergivore, qui est pertinent pour le dimensionnement.



(a) Sans transmission Bluetooth

(b) Avec transmission Bluetooth

Figure E.2 – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – comparaison des deux régimes

L'examen rapproché du régime de transmission, figure E.3, révèle deux composantes. Un courant de base de l'ordre de 170 à 180 mA correspond au fonctionnement continu du processeur (décodage audio, gestion du SPI de la carte microSD, pile Bluetooth). Des pics de transmission radio atteignant environ 300 mA se superposent sur des durées très courtes, de l'ordre de 120 μ s, correspondant aux salves d'émission du Bluetooth Classic.

E.3. RÉSULTATS



Figure E.3 – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – détail du régime de transmission

Le pic mesuré de 320,93 mA reste inférieur au pic Wi-Fi de 350 mA spécifié en 802.11b (Table 16), ce qui est cohérent : la puissance d'émission du Bluetooth Classic est généralement inférieure à celle du Wi-Fi. Le tableau E.1 récapitule les valeurs retenues.

Table E.1 – Récapitulatif de la consommation mesurée du DevKit ESP32

Paramètre	Valeur	Source
Courant moyen (transmission BT)	136,60 mA	Mesuré (PPK II)
Courant pic (transmission BT)	320,93 mA	Mesuré (PPK II)
Courant pic (Wi-Fi TX 802.11b)	350 mA	Datasheet, Table 16
Courant min. d'alimentation requis	500 mA	Datasheet, Table 14

Annexe F

Protocole de test et de validation matérielle

Ce protocole rassemble les mesures de mise en service de la carte électronique réalisée. Les essais suivent une progression destinée à valider le matériel par étapes successives : contrôles hors tension, alimentations, communication et programmation, périphériques numériques, puis chaîne audio et essais fonctionnels. Cet ordre répond à une exigence de sécurité : un étage n'est sollicité qu'une fois son alimentation validée, afin de ne pas endommager un composant sur un rail mal réglé ou court-circuité.

Précautions : La première mise sous tension s'effectue sur une alimentation de laboratoire à courant limité, entre 200 et 300 mA, un court-circuit échappé au contrôle à l'ohmmètre se traduit alors par une limitation de courant plutôt que par une destruction. L'offset continu en sortie de jack est vérifié avant le branchement d'un casque, et les niveaux audio sont montés progressivement depuis un volume numérique bas.

Matériel : Multimètre, alimentation de laboratoire à courant limité, oscilloscope, fichier MP3 de test à 1 kHz, charge audio (casque de test ou résistances) et un analyseur audio pour la mesure du THD+N et du SNR.

Lecture des tableaux : Pour les contrôles visuels, la valeur attendue désigne l'état conforme recherché. La dernière colonne consigne le verdict (OK/NOK) et les remarques éventuelles.

F.1 Contrôles avant mise sous tension

Contrôles au ohmmètre, carte hors tension et **batterie déconnectée**, précautions ESD. Pour chaque mesure rail-masse, laisser la lecture se stabiliser (charge des condensateurs de découplage) avant de relever la valeur finale. Critère de court-circuit : $R < 10 \text{ } \Omega$.

Table F.1 – Inspection visuelle et contrôles à l'ohmmètre (carte hors tension).

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
1	Inspection visuelle (soudures, ponts, composants)	Aucun pont de soudure, aucun composant manquant ni décalé		
2	Polarité des composants	Repère pin 1 / cathode conforme		
3	Connecteur USB-C	Aucun pont entre broches adjacentes		
4	TP GND (continuité entre points)	$R < 1 \text{ } \Omega$ entre tous les points GND		
5	TP VBUS $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
6	TP VSys $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
7	TP VBatP $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
8	TP +3.3V $\rightarrow$ GND	$R > 5 \text{ } \Omega$		
9	AVDD / CPVDD / DVDD $\rightarrow$ GND (PCM5242)	$R > 5 \text{ } \Omega$ sur chaque pin		
10	PVDD $\rightarrow$ GND (MAX97220)	$R > 5 \text{ } \Omega$		

suite page suivante

F.1. CONTRÔLES AVANT MISE SOUS TENSION

Tableau F.1 — suite

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
11	TP VBUS / VSys / +3.3V / VBatP (isolement mutuel)	$R > 5 \Omega$ entre chaque paire de rails		
12	Connecteur batterie	Pins +/− conforme au schéma		

F.2 Mise sous tension et alimentations**Table F.2** – Alimentations et gestion d'énergie (sous tension, alimentation à courant limité).

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
13	Courant d'appel à la mise sous tension (alim. limitée)	Pas de surintensité, consommation au repos faible		
14	TP VBUS	4,75–5,25 V		
15	TP VBatP	3,0–4,2 V selon l'état de charge		
16	TP VSys, sans batterie, USB débranché	≈ 0 V		
17	TP VSys, sans batterie, USB branché	$\approx$ VBUS		
18	TP VSys, avec batterie, USB débranché	$\approx$ VBAT		
19	TP VSys, avec batterie, USB branché	$\approx$ VBUS		
20	Courant de charge (sonde sur batterie)	Conforme à I_{FAST} fixé par résistance		
21	TP VBatP (fin de charge)	4,20 V $\pm$ 50 mV		
22	TP +3.3V (sortie buck TPS62A01)	3,30 V		
23	PCM5242 — AVDD (pin)	3,3 V		

suite page suivante

F.2. MISE SOUS TENSION ET ALIMENTATIONS

Tableau F.2 — suite

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
24	PCM5242 — CPVDD (pin)	3,3 V		
25	PCM5242 — VNEG (pin)	−3,3 V		
26	PCM5242 — DVDD (pin)	3,3 V		
27	PCM5242 — LDOO (pin, LDO interne)	1,8 V		
28	MAX97220 — PVDD (pin)	3,3 V		
29	TP Supervisor	≈ VSys		

F.3 Démarrage, EN et strapping**Table F.3** – *Reset, strapping et démarrage du module ESP32-WROVER-E.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
30	TP fEN après mise sous tension	3,3 V		
31	TP fIO0 au repos	3,3 V		
32	Détection PSRAM au boot (log ESP-IDF)	SPIRAM détectée 16 Mo		
33	TP TXD (log de boot UART)	Boot ESP-IDF normal, pas de boucle de reset ni de brownout		

F.4. USB, PONT UART ET PROGRAMMATION

F.4 USB, pont UART et programmation

Table F.4 – Pont CP2102N, multiplexeur TC7USB40MU et flash programme.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
34	Connecter USB à PC	Port COM détecté (Silicon Labs CP2102N)		
35	TP USBDIR, MCU non programmé	0 V (USB vers CP2102N)		
36	TP USBDIR, MCU programmé	3.3 V (USB vers MAX77757)		
37	Connexion esptool	Identifie ESP32, lit la MAC sans erreur		
38	Flash d'un firmware de test puis boot	Flash OK, redémarrage et exécution		

F.5 Bus I²C — détection des périphériques**Table F.5** – *Détection des périphériques sur le bus I²C.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
39	Scan I ² C : PI4IOE5V9554	ACK à 0x20		
40	Scan I ² C : PCM5242	ACK à 0x4C		
41	Scan I ² C : MAX17260	ACK à 0x36 (7 bits ; 0x6C en 8 bits)		
42	Absence d'adresse parasite / conflit	Seules les 3 adresses ci-dessus répondent		

F.6 Expenseur GPIO PI4IOE5V9554**Table F.6** – *Contrôle des sorties et entrées de l'expenseur.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
43	TP DacMute : commander 0 puis 1 par firmware	$0 \rightarrow = 0 \text{ V}$ $1 \rightarrow = 3,3 \text{ V}$		
44	TP AmpSHDN : commander 0 puis 1 par firmware	$0 \rightarrow = 0 \text{ V}$ $1 \rightarrow = 3,3 \text{ V}$		
45	TP bU / bD / bL / bR / bA / bB : relire l'entrée, repos puis appui	Repos = 3,3 V appui = 0 V		
46	TP ExpINT au changement d'un bouton	Passe à = 0 V : ISR déclenchée		

F.7 Jauge de carburant MAX17260**Table F.7** – *Lecture des registres de la jauge.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
47	Reg VCell (09h) vs TP VBatP	Écart < ± 20 mV		
48	Reg RepSOC (06h)	0–100 %, plausible vis-à-vis de la tension		
49	Reg Current (0Ah)	Signe et amplitude cohérents		
50	Reg Temp (08h)	20°C à 30°C		

F.8 Chargeur MAX77757

Table F.8 – État de charge et limites.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
51	TP INOKB à l'insertion USB	+3.3 V		
52	Courant de charge	Conforme à I_{FAST} fixé par résistance ($\leq 3,15 \text{ A}$)		
53	Détection CC / BC1.2, limite d'entrée (AICL)	Limite d'entrée cohérente avec la source		

F.9 Potentiomètre de volume

Table F.9 – Lecture du potentiomètre de volume.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
54	TP Vol (potentiomètre au minimum)	$\approx 147 \text{ mV}$		
55	TP Vol (potentiomètre au maximum)	$\approx 2518 \text{ mV}$		
56	TP Vol (balayage sur toute la course)	Monotone de 147 à 2518 mV, sans saut ni zone morte		

F.10 Affichage OLED SSD1333**Table F.10** – Initialisation et rendu de l'écran.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
57	Affichage de test (RGB, dégradé, damier)	Affichage correct en 176×176, couleurs justes, pas de pixel/colonne mort		
58	Orientation et origine des coordonnées	Conformes au rendu attendu du framebuffer		

F.11 Carte microSD**Table F.11** – Montage du système de fichiers et accès aux données.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
59	Logs terminal ESP-IDF	Montage réussi, capacité lue correcte		
60	Écriture puis relecture d'un fichier	Données relues identiques		
61	Lecture d'un fichier MP3 réel	Lecture des octets sans erreur		
62	TP SD.Detect	SD insérée → 0 V SD retirée → 3.3 V		

F.12 Chaîne audio, bus I²S

Table F.12 – Signaux d'horloge et de données I²S (MP3 à 44,1 kHz, 16 bits).

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
63	TP I2S.BCK (oscilloscope)	$f = n_{\text{bits}} \times F_s$ (p. ex. : $64 \times 44,1 \text{ kHz} \approx$ 2,82 MHz)		
64	TP I2S.LRCK / WS	$= F_s$ (44,1 kHz)		
65	TP I2S.SD (données)	Activité synchronisée avec LRCK		

F.13 Chaîne audio — analogique**Table F.13** — Remontée du signal le long de la chaîne ($DAC \rightarrow RC \rightarrow ampli \rightarrow jack$), signal de test 1 kHz.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
66	TP JackL / JackR : offset DC (sans signal, ampli actif)	$< 350 \mu V$		
67	TP OUTL $\pm$ / OUTR $\pm$: sortie DAC (1 kHz, niveau num. documenté)	Différentiel présent 1 kHz propre Pleine échelle $\approx$ 4,2 V _{rms}		
68	TP INL $\pm$ / INR $\pm$: entrée ampli	≈ -6 dB vs sortie DAC (gain 0.5)		
69	TP JackL / JackR : sortie ampli	Signal propre, non écrêté Plafond $\approx 2,15$ V _{rms}		
70	TP JackL / JackR : tonalité L seule	Signal sur le canal gauche, droit silencieux (valide le mapping INL/INR)		
71	TP JackL / JackR : tonalité R seule	Inverse du précédent		
72	TP JackL / JackR : volume numérique PCM5242	Pas de 0,5 dB respecté		
73	TP Vol $\rightarrow$ niveau au TP JackL / JackR	Niveau monotone et croissant de 147 à 2518 mV		

F.14. AUDIO BLUETOOTH (A2DP)

F.14 Audio Bluetooth (A2DP)

Table F.14 – *Liaison A2DP et contrôle AVRCP.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
74	Appairage A2DP	Appairage réussi		
75	Appareil connecté, streaming d'une musique	Son présent, sans coupure		
76	Tourner le potentiomètre de volume	Le volume du streaming Bluetooth change		
77	Bascule filaire ↔ Bluetooth	Commutation propre, sans blocage ni glitch		

F.15 Tests fonctionnels et intégration**Table F.15** – *Essais bout en bout et tenue en fonctionnement.*

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
78	Lecture MP3 complète depuis microSD	Décodage libhelix, audio continu, buffer jamais en interrompu		
79	Navigation UI complète (boutons → écrans)	Réactive, pas de blocage de tâche		
80	Autonomie sur batterie	Cible de minimum 10h		
81	Charge pendant la lecture d'une musique	Fonctionne, la charge progresse, pas d'instabilité		
82	Échauffement sous charge prolongée (caméra thermique)	TPS62A01, MAX77757, MAX97220, module ESP32 : aucun point chaud anormal		

F.16. CARACTÉRISATION AUDIO À L'ANALYSEUR (AUDIO PRECISION)

F.16 Caractérisation audio à l'analyseur (Audio Precision)

Ces mesures caractérisent la chaîne audio complète (PCM5242 → filtre RC → MAX97220 → jack) à l'analyseur Audio Precision. Le signal de test est généré par le lecteur lui-même via fichiers WAV de test sur la carte microSD et relevé à l'entrée de l'AP.

Sauf indication contraire : tonalité 1 kHz, sortie à vide (sans résistance de charge, entrée haute impédance de l'analyseur), volume numérique documenté. Les mesures « sous charge » utilisent une résistance externe de 16 ou 32 Ω placée en parallèle de l'entrée de l'analyseur.

Les valeurs « réf. DAC » sont les limites théoriques de la datasheet du PCM5242. Les chiffres au niveau système sont à relever.

Table F.16 – Mesures audio à l'Audio Precision.

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
83	TP JackL / JackR : niveau max	$\approx 2,1 V_{\text{rms}}$		
84	TP JackL / JackR : réponse en fréquence 20 Hz–20 kHz	Plate $\pm 0,5$ dB		
85	TP JackL / JackR : THD+N à 1 kHz	réf. DAC -94 dB ($\approx 0,002$ %)		
86	TP JackL / JackR : THD+N vs fréquence (20 Hz–20 kHz)	Faible et plat sur la bande		
87	TP JackL / JackR : THD+N vs niveau (balayage, 1 kHz)	Courbe en U. Relever valeur minimale		
88	TP JackL / JackR : SNR pondéré A	réf. DAC 114 dB		
89	TP JackL / JackR : bruit résiduel pondéré A	$< 15 \mu\text{V}$		

suite page suivante

ANNEXE F. PROTOCOLE DE TEST ET DE VALIDATION MATÉRIELLE

Tableau F.16 — suite

N°	Points à mesurer	Valeur attendue	Valeur mesurée	OK/- NOK
90	TP JackL / JackR : diaphonie (1 kHz et 10 kHz)	> 80 dB à 1 kHz typ.		
91	TP JackL / JackR : balance L/R (registre volume identique)	Écart < 0,5 dB		
92	TP JackL / JackR : impédance de sortie à vide vs 32 Ω	$Z_{\text{out}} =$ $R_L (V_{\text{vide}}/V_{\text{charge}} - 1)$		
93	TP JackL / JackR : réponse en fréquence sous charge 32 Ω	Variation faible		
94	TP JackL / JackR : niveau avant écrêtage (16 Ω, 32 Ω)	À relever		

Glossaire

APLL Audio PLL. Seconde boucle à verrouillage de phase de l'ESP32, dont la fréquence de sortie est finement programmable. Elle permet de synthétiser exactement les horloges des familles de fréquences audio, que la boucle principale du micro-contrôleur ne peut atteindre par division entière. 36

BCK Bit Clock. Horloge du bus I²S qui cadence la transmission de chaque bit. Sa fréquence vaut le produit de la fréquence d'échantillonnage, du nombre de canaux et de la largeur d'un slot. 35

DAC Convertisseur numérique-analogique. 18

DMA Direct Memory Access. Mécanisme permettant à un périphérique de lire ou d'écrire en mémoire sans intervention du processeur. Les zones concernées sont décrites par des descripteurs chaînés, chacun désignant un tampon de taille bornée. 37, 39

FATFS Implémentation du système de fichiers FAT destinée aux systèmes embarqués et intégrée à ESP-IDF, par laquelle le firmware accède aux fichiers de la carte SD. 39

I²S Inter-IC Sound. Bus numérique série dédié au transport d'audio entre circuits intégrés. Il transmet les échantillons sur trois signaux, une horloge de bit, une horloge de mot et une ligne de données, sans protocole d'adressage. 35

MCLK Master Clock. Horloge haute fréquence fournie optionnellement à un convertisseur pour cadencer son électronique interne. Lorsqu'elle n'est pas câblée, le convertisseur doit la reconstruire à partir de l'horloge de bit au moyen d'une boucle à verrouillage de phase. 35

MP3 MPEG-1 Audio Layer III. Format de compression audio avec pertes, à débit constant ou variable, décodé par le firmware vers la représentation PCM interne. 39

PCM Pulse-Code Modulation. Représentation numérique directe d'un signal audio par une suite d'échantillons d'amplitude prélevés à intervalle régulier, sans compression. C'est sous ce format que circulent les échantillons entre les décodeurs et le sink. 38

PSRAM Pseudo-Static RAM. Mémoire vive de grande capacité intégrée au module mais externe au micro-contrôleur. Elle accueille les données volumineuses du firmware, à l'exception des tampons manipulés par le contrôleur d'accès direct à la mémoire, qui ne peut pas l'adresser. 39

SD Secure Digital. Format de carte mémoire amovible de grande capacité. Le lecteur y accède en mode SPI, dont le câblage est plus simple que celui du mode natif au prix d'un débit moindre, sans conséquence pour la lecture audio. 38

- sink audio** Interface abstraite représentant une destination de flux audio dans le firmware. Elle expose trois opérations, l'ouverture dans un format donné, l'écriture d'un bloc d'échantillons et la fermeture, ce qui rend le producteur d'échantillons indépendant de la sortie réellement utilisée. 35, 38
- slot** Intervalle de temps réservé à un canal dans une trame du bus I²S. Sa largeur, exprimée en bits, est indépendante de la résolution réelle des échantillons transmis, les bits inutilisés étant remplis de zéros. 35
- SPI** Serial Peripheral Interface. Bus série synchrone reliant un contrôleur maître à un ou plusieurs périphériques, chacun sélectionné par une ligne dédiée. Le micro-contrôleur expose plusieurs instances matérielles indépendantes. 39
- WAV** Waveform Audio File Format. Format de fichier encapsulant des échantillons PCM non compressés, précédés d'un en-tête qui déclare leur fréquence d'échantillonnage, leur résolution et leur nombre de canaux. 39

Index

objectifs, 43

résultats, 43

technologie, 4

état de l'art, 3